

CHAPITRE 1


RAPPELS SUR LE COURANT CONTINU

A- GENERALITES

A-1- COURANT ELECTRIQUE

Un conducteur possède des électrons libres animés de mouvements désordonnés dont la vitesse moyenne est nulle en l'absence de forces extérieures ; le conducteur est dit en équilibre électrostatique. Appliquons une différence de potentiel $V_A - V_B$ aux bornes du conducteur, les électrons seront désormais soumis champ électrique $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$ dirigé de $A \rightarrow B$ (vers les potentiels décroissants) et aussi animés d'une vitesse \vec{v} ; il y a donc apparition d'un courant I qui est la charge qui traverse une section de conducteur par unité de temps c'est à dire:
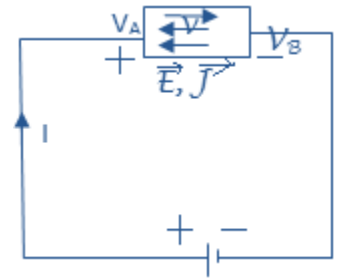
$$I = \frac{dq}{dt} \quad \text{avec } I \text{ en A; } q \text{ en C et } t \text{ en s}$$



On peut également définir un vecteur densité volumique de courant \vec{j} avec la relation:



$$\vec{j} = \rho \vec{v} = -ne\vec{v} \quad \left| \begin{array}{l} j \text{ en A/m}^2 \\ \rho \text{ en C/m}^3 \text{ et } e = -1,6 \cdot 10^{-19} \\ n \text{ en m}^{-3} \end{array} \right.$$

ρ étant la densité volumique de charge et n le nombre d'électrons par mètre cube. On a aussi :

$$I = \iint_{(S)} \vec{j} \cdot \vec{ds}$$

A-2- CONVENTIONS DE SIGNE

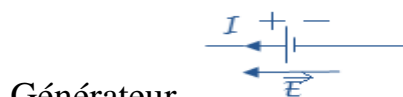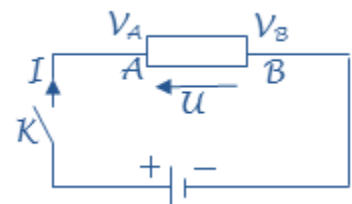
Lorsqu'on ferme l'interrupteur, les électrons de l'extrémité A du conducteur vont se déplacer pour neutraliser les charges positives du pôle positif du générateur. Il va donc avoir un manque d'électrons au point A et d'où les conventions de signe:



Générateur

$$E > 0 \text{ et } I > 0$$

Récepteur

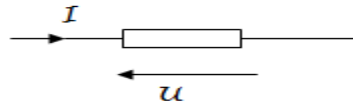

B- LOI DE JOULE

Soit un conducteur filiforme de longueur l de section s parcouru par un courant I . ce conducteur s'échauffe lors du passage du courant et l'énergie dissipée par effet joule est:

$$W = \rho \frac{l}{s} I^2 t \quad \left| \begin{array}{l} W \text{ en } J, \quad l \text{ en } m, \quad s \text{ en } m^2 \\ I \text{ en } A \text{ et } t \text{ en } s \end{array} \right.$$

Où ρ est la résistivité exprimée en $\Omega.m$ et $\sigma = \frac{1}{\rho}$ est la conductivité en S/m

	Ag	Cu	Au	Al
ρ $\times 10^{-8} \Omega.m$	1,63	1,72	2,42	2,72

On peut aussi définir la résistance R par :

$$R = \rho \frac{l}{s} = \frac{l}{\sigma s} \quad \text{et} \quad G = \frac{1}{R} \quad (S)$$

$$\text{Ainsi on a } W = RI^2 t$$

C- LOI DE D'OHM

C-1- ENONCE :

Pour une résistance R parcourue par un courant I sous une tension U on écrit que :

$$\left| \begin{array}{l} U = RI \text{ avec } U \text{ en } V \text{ et } R \text{ en } \Omega \\ I = G.U \text{ avec } G \text{ en } S \end{array} \right.$$

C-2- ENERGIE ET PUISSANCE

On a :

$$W = RI^2 t \text{ et } U = RI \rightarrow W = \frac{U^2}{R} t = UIt$$

Dans le cas général, l'énergie d'un circuit parcourue par un courant I et soumis à une tension s'écrit:

$$W = UIt$$


La puissance est alors : $P = \frac{W}{t} = U.I$

Pour une résistance on a : $P = RI^2 = \frac{U^2}{R} = U.I$

C-3- ASSOCIATION DE RESISTANCES

C-3-1- en série

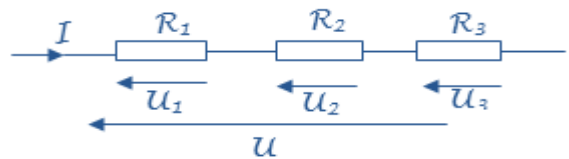Les résistances seront dites en série lorsqu'elles sont parcourues par le même courant I . On a donc :




$$U = R.I = (R_1 + R_2 + R_3).I \leftrightarrow R = \sum_{k=1}^n R_k$$

C-3-2- en parallèle



Les résistances sont dites en parallèles lorsqu'elles sont soumises à la même tension U . On a :

$$I = G.U = (G_1 + G_2 + G_3) \leftrightarrow G = G_1 + G_2 + G_3$$
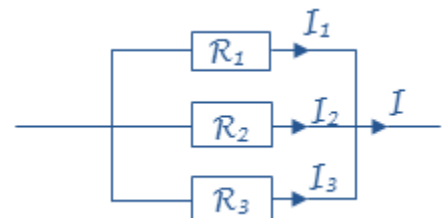
$$\rightarrow \frac{1}{R} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$



C-4- TENSION AUX BORNES D'UN GENERATEUR

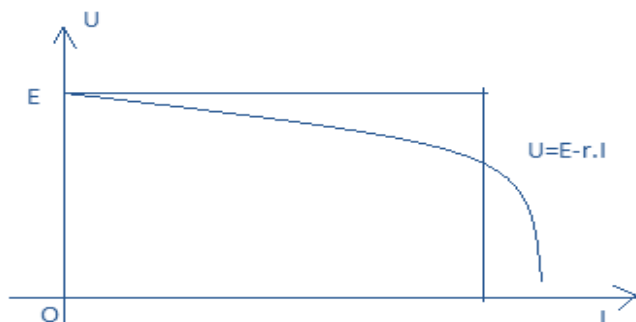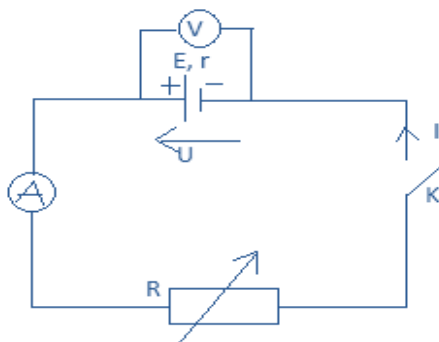


Dans un très large domaine la tension aux bornes du générateur est sous la forme

$U = E - r \cdot I$ où r est la résistance interne du générateur qui doit être aussi faible que possible. Pour un générateur parfait, $r = 0$

On peut alors utiliser le modèle de Thévenin qui est composé d'un générateur parfait en série avec une résistance r .

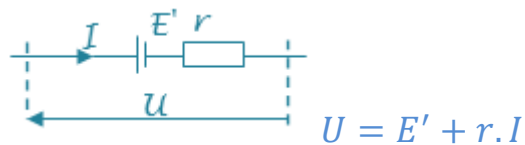C-5- GENERATEUR EN OPPOSITION OU EN RECEPTION




D- LOIS DE KIRCHOFF

D-1-ENONCE :

Un circuit électrique possède b branches et n nœuds. Un nœud est le point de concours d'au moins 3 branches alors qu'une branche relie entre eux 2 nœuds consécutifs.

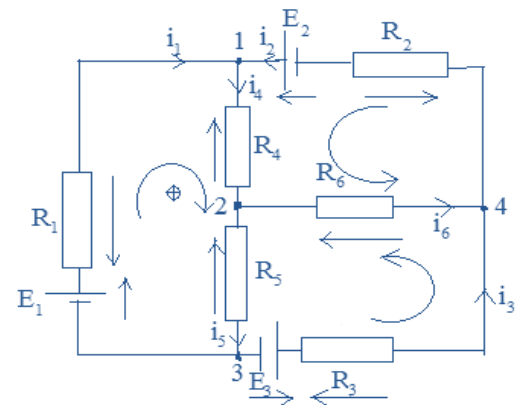Résoudre ce circuit revient à déterminer les b courants de branches i ou les b tensions aux bornes des branches b .



Procédure

- Orienter les courants de branches en respectant la convention de signe pour les branches possédant des f.é.m. ou source de tension.
- Représenter les tensions et les f.é.m. en respectant les conventions de signe.

1^{ère} loi : Il ne peut y avoir accumulation d'électricité en un nœud c'est-à-dire que pour un nœud donné on a $\sum i = 0$ en comptant \oplus les courants entrants et \ominus pour les courants sortants.

$$\text{Donc: } 1) \ i_1 + i_2 - i_4 = 0 \quad (1)$$

$$2) \ i_4 - i_5 - i_6 = 0 \quad (2)$$

$$3) \ i_5 - i_1 - i_3 = 0 \quad (3)$$

$$(1) + (2) + (3) \Rightarrow i_2 - i_3 - i_6 = 0$$

La 1^{ère} loi permet d'obtenir $n-1$ équation ; donc la 2^{ème} loi nous en donnera $b-n+1$ équation.

On appelle maille tout circuit fermé ; il existe par conséquent $b-n+1$ maille indépendante contenant tous les éléments du circuit.

2^{ème} loi : Lorsqu'on parcourt une maille la somme des tensions est nulle en comptant \oplus celles qui sont dans le sens de parcours de la maille. On choisit le sens de parcours des mailles en respectant autant que possible le sens des sources de tensions.

$$(E_1 R_1 R_4 R_5 E_1) : E_1 - R_1 I_1 - R_4 I_4 - R_5 I_5 = 0 \quad (4)$$

$$(E_2 R_4 R_6 R_2 E_2) : E_2 - R_4 I_4 - R_6 I_6 - R_2 I_2 = 0 \quad (5)$$


$$(E_3 R_3 R_6 R_5 E_3) : E_3 - R_3 I_3 - R_6 I_6 - R_5 I_5 = 0 \quad (6)$$

D-2) DIVISEUR DE TENSION :

$$U = U_1 + U_2 \text{ or } U_1 = R_1 I \text{ et } U_2 = R_2 I$$

$$\rightarrow U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U; \quad U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U$$
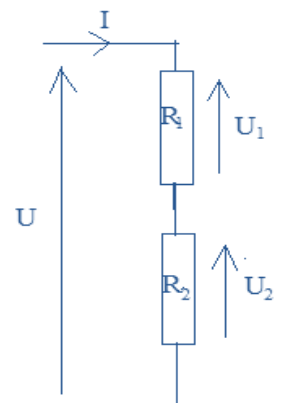
$$\text{donc } U_k = \frac{R_k}{\sum_{l=1}^n R_l} \cdot U$$



Maintenant on fait varier R_2 et on veut trouver la valeur de R_2 pour laquelle la puissance dissipée est maximale.

On a :

$$P_{R_2} = \frac{U_2^2}{R_2} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot U^2$$

$$\rightarrow P_{R_2} > 0; \quad \lim_{R_2 \rightarrow 0} P_{R_2} = 0; \quad \lim_{R_2 \rightarrow +\infty} P_{R_2} = 0.$$


$$P_{R_2} \text{ max} = 0 \rightarrow \frac{dP_{R_2}}{dR_2} = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{2R_2}{(R_1 + R_2)^3} = 0$$

$$\rightarrow R_1 + R_2 - 2R_2 = 0$$

$$\rightarrow R_2 = R_1$$

D-3) DIVISEUR D'INTENSITE

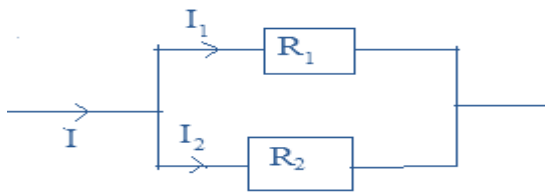

$$I = (G_1 + G_2)U \text{ or } I_1 = G_1 U \text{ et } I_2 = G_2 U$$

$$I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} \cdot I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

$$I_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} \cdot I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot I$$

$$\rightarrow I_k = \frac{G_k}{\sum_{l=1}^n G_l} \cdot I$$

A- RAPPELS SUR LES NOMBRES COMPLEXES

A-1) DEFINITION

Définissons le complexe j tel que $j^2 = -1$; on obtient un corps commutatif $(C, +, \times)$ d'espace vectoriel de dimension 2 sur R et de base $(1, j)$ tel que $\forall z \in C, z = a + jb$ avec $(a, b) \in R^2$.

a = partie réelle et b = partie imaginaire.

L'élément neutre pour l'addition est le nb 0 tandis que pour la multiplication il s'agit de 1.

Conséquences :

- $z = 0 \Rightarrow a = 0$
 $b = 0$
- $z_1 = z_2 \Rightarrow a_1 - a_2 + j(b_1 - b_2) = 0$
 $\Rightarrow a_1 = a_2$ et $b_1 = b_2$

A-2) REPRESENTATION

A-2-1) Forme canonique

C'est celle de la forme $a + jb$ avec $(a, b) \in R^2$

A-2-2) Module et argument

On définit le module par $|z| = Z = \sqrt{a^2 + b^2}$ avec $Z \in R_+$

On a :

$$\text{Arg } z = \varphi + 2k\pi \text{ avec } \tan \varphi = \frac{b}{a}; \cos \varphi = \frac{a}{Z}; \sin \varphi = \frac{b}{Z};$$

D'où les formes équivalentes :

- trigonométrique $z = Z(\cos \varphi + j \sin \varphi)$
- polaire $z = [Z, \varphi]$ $Z \angle \varphi$
- exponentielle $z = Z e^{j\varphi}$

Remarque : soit $a > 0 \Rightarrow 0$ est réelle car cette comparaison n'est pas dans \mathbb{C} alors $a = a \angle 0^\circ$; $-a = a \angle 180^\circ$

$$ja = a \angle 90^\circ ; -ja = a \angle -90^\circ = a \angle 270^\circ$$

A.3) OPERATIONS

$$\text{soit } z_1 = a_1 + jb_1 = Z_1 \angle \rho_1 \quad z_2 = a_2 + jb_2 = Z_2 \angle \rho_2$$

A.3.1) addition

Pour l'addition, on utilisera la forme canonique et on obtient $z_1 + z_2 = a_1 + a_2 + j(b_1 + b_2)$

A.3.2) multiplication

Ici on utilisera les formes polaires et/ou exponentielles c'est-à-dire

$z_1 z_2 = Z_1 Z_2 e^{j(\rho_1 + \rho_2)} = Z_1 Z_2 \angle \rho_1 + \rho_2$ la forme trigonométrique permet de passer de la forme canonique aux formes polaire et exponentielle et inversement.

$$\text{On a aussi } \frac{z_1}{z_2} = \frac{Z_1}{Z_2} \angle \rho_1 - \rho_2$$

Exemple : calculons $\frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2}$ avec $z_1 = 4 + j3$ et $z_2 = 5 \angle 30^\circ$

$$\text{Donc } z_1 = 5 \angle 36,87^\circ \text{ et } z_2 = 4,33 + j2,5$$

$$\frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2} = \frac{25 \angle 66,87^\circ}{9,982 \angle 33,435^\circ} = 2,505 \angle 33,435^\circ$$

$$= 2,09 + j1,38$$

A.4) NOMBRE COMPLEXE CONJUGUE

Il est noté z^* et correspond à $a - ib = Z \angle -\rho = Z e^{-j\rho}$

Propriétés :

- $z z^* = |z|^2 = Z^2$
- $\frac{1}{z} = \frac{z^*}{Z^2}$

A.5) RACINES CUBIQUES DE L'UNITE

Il s'agit des nombres a tels que $a^3 = 1 = 1 \angle 360^\circ$ donc

$$\begin{cases} 1 \angle 120 = -\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{3}}{2} \\ 1 \angle 240 = 1 \angle -120 = -\frac{1}{2} - \frac{j\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

B- TENSIONS ET COURANTS SINUSOIDAUX

B.1) DEFINITIONS

Il s'agit des expressions de la forme $x = X_m \sin(\omega t + \rho)$ et $y = y_m \cos(\omega t + \rho)$ où x et y sont les valeurs à l'instant t ;

X_m et Y_m les valeurs maximales ou valeur de crête $\omega t + \rho$ phase à l'instant t et ρ est la phase à l'origine.

On a : $x(t + T) = x(t)$

$$\Rightarrow \sin[\omega(t + T) + \rho] = \sin(\omega t + \rho + 2\pi)$$

$$\Rightarrow \omega T = 2\pi$$

Donc $T = \frac{2\pi}{\omega}$ qui est la période (s) et $f = \frac{1}{T}$ la fréquence et $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (rad/s)

B.2) VALEUR MOYENNE ET VALEUR EFFICACE

Valeur moyenne

$$X_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T x dt = 0$$

Valeur efficace

Calculons l'énergie dissipée par effet joule dans une résistance parcourue par un courant i

On a :

$$\begin{aligned} \int_0^T Ri^2 dt &= \int_0^T RI_m^2 \cos^2 \omega t dt \\ &= \int_0^T \left(\frac{1 + \cos 2\omega t}{2} \right) RI_m^2 dt \end{aligned}$$

La valeur efficace d'un courant alternatif périodique est le courant continu qui dissiperait la même énergie par effet joule pendant une période $X^2 = \frac{1}{T} \int_0^T x^2 dt$ pour toute grandeur périodique


Pour des grandeurs sinusoïdales on a :

$$X^2 = \frac{X_m^2}{2} ; X = \frac{X_m}{\sqrt{2}} \text{ et } x = X\sqrt{2} \sin(\omega t + \rho)$$

En électricité, les grandeurs en majuscules sont des grandeurs efficaces.

B.3) NOTIONS SUR LE DEPHASAGE

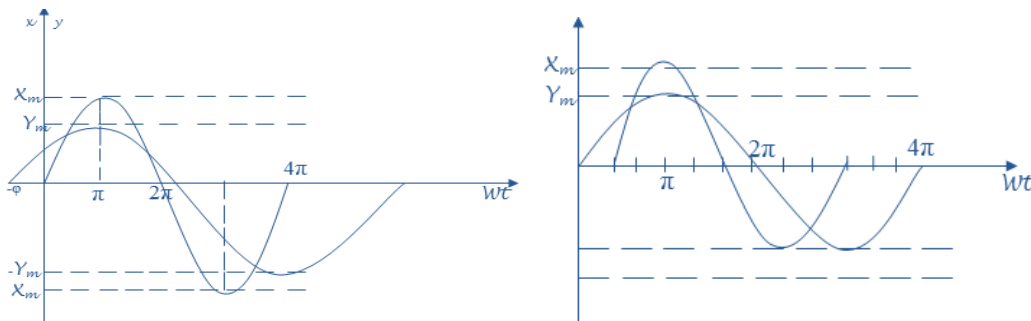Considérons le système suivant : $x = x_m \sin \omega t$ et $y = y_m \sin(\omega t + \rho)$



y est en avance de ρ sur x . x est en retard de ρ sur y .

Dans chaque problème, on choisira une origine de phase sauf mention contraire. Les phases à l'origine des autres grandeurs seront prises par rapport à cette origine de phase

B.4) NOTATION COMPLEXE

$$x = X_m \sin(\omega t + \rho) \rightarrow \bar{x} = X_m e^{j(\omega t + \rho)}$$

$$y = Y_m \cos(\omega t + \rho) \rightarrow \bar{y} = Y_m e^{j(\omega t + \rho)}$$

Exemple

On a $x = X_m \sin \omega t$; $y = Y_m \cos \omega t$ et $u = U_m \sin(\omega t + \rho)$

$$\Rightarrow \bar{x} = x_m e^{j\omega t} ; \bar{y} = Y_m e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})} \text{ et } \bar{u} = U_m e^{j(\omega t + \rho - \frac{\pi}{2})}$$

Pour passer aux expressions complexes, il faut mettre toutes les expressions instantanées sous forme de sinus ou de cosinus ; après les calculs avec les nombres complexes, on revient à un sinus si l'on est parti d'un sinus, à un cosinus si l'on est parti d'un cosinus.

Lorsque toutes les grandeurs ont la même pulsation, alors la grandeur résultante aura la même pulsation et on aura $x = X \rho$ où x est la grandeur efficace, ρ est la phase d'origine.

C- LOI D'OHM EN COURANT ALTERNATIF

On a :

$$\begin{cases} u = U\sqrt{2}\cos\omega t \rightarrow \bar{u} = U\sqrt{2}e^{j\omega t} = U \angle 0^\circ \\ i = I\sqrt{2}\cos(\omega t - \rho) \rightarrow \bar{i} = I\sqrt{2}e^{j(\omega t - \rho)} = I \angle -\rho \end{cases}$$

Ou

$$\begin{cases} u = U\sqrt{2}\cos(\omega t - \rho) \rightarrow \bar{u} = U \angle \psi \\ i = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \psi - \rho) \rightarrow \bar{i} = I \angle \psi - \rho \end{cases}$$

C.1- DIPOLES ELEMENTAIRES

C.1.1) RESISTANCE

Pour une résistance dans un circuit parcouru par un courant i sous une tension u , on a :

$$u = Ri \rightarrow \bar{u} = R\bar{i}$$

Ainsi $Z_R = R$ est l'impédance complexe car c'est le coefficient de proportionnalité en complexe entre \bar{u} et \bar{i} .

On a alors $u \angle 0^\circ = RI \angle -\varphi \Rightarrow \begin{cases} I = \frac{U}{R} \\ \varphi = 0^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{u} = U \angle 0^\circ \\ \bar{i} = I \angle 0^\circ \end{cases}$, donc le courant et la tension traversant la résistance sont en phase.

C.1.2) Capacité


$$\begin{aligned} \text{On a } u &= \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i \, dt \Rightarrow \bar{u} = \frac{1}{C} \int I\sqrt{2}e^{j(\omega t - \varphi)} \, dt \\ &\Rightarrow \bar{u} = \frac{1}{jC\omega} I\sqrt{2}e^{j(\omega t - \varphi)} = \frac{-j}{C\omega} \bar{i} \end{aligned}$$

d'où $Z_C = \frac{-j}{C\omega}$ est l'impédance complexe de la capacité.

On peut alors écrire : $u \angle 0^\circ = \frac{1}{C\omega} \angle -90^\circ \cdot I \angle -\varphi$

$$\text{Donc } \begin{cases} I = UC\omega \\ \varphi = -90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{u} = U \angle 0^\circ \\ \bar{i} = I \angle 90^\circ \end{cases}$$

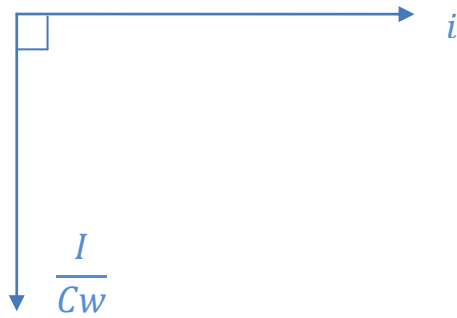Donc le courant i est en quadrature avance par rapport à la tension.



C.1.3 Inductance



$$u = L \cdot \frac{di}{dt} \Rightarrow \bar{u} = L \cdot \frac{d(I\sqrt{2}e^{j(\omega t - \varphi)})}{dt}$$

$$\Rightarrow \bar{u} = jL\omega I\sqrt{2}e^{j(\omega t - \varphi)} \Rightarrow \bar{u} = jlw\bar{i} \text{ et } Z_L = jlw$$


Z_L est l'impédance complexe de cette inductance.

$$u \angle 0^\circ = L\omega I \angle (90^\circ - \varphi) \Rightarrow \begin{cases} I = \frac{U}{L\omega} \\ \varphi = 90^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{u} = U \angle 0^\circ \\ \bar{i} = I \angle -90^\circ \end{cases}$$

Ainsi i est en quadrature retard par rapport à u .

C.2) IMPEDANCE COMPLEXE ET ADMITTANCE COMPLEXE

Considérons le circuit :

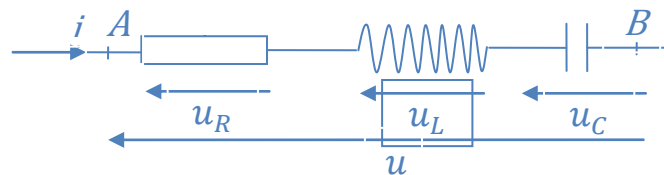

$$\text{On voit que } u = u_R + u_L + u_C \Rightarrow \bar{u} = \bar{u}_R + \bar{u}_L + \bar{u}_C$$

$$\bar{u} = R\bar{i} + jlw\bar{i} - \frac{j}{C\omega}\bar{i} = \left(R + jlw - \frac{j}{C\omega}\right)\bar{i}$$

$\Rightarrow Z = R + j \left(l\omega - \frac{1}{c\omega} \right)$ est l'impédance complexe (en Ω) de la branche AB.

$Y = \frac{1}{Z}$ (en S) est appelée admittance complexe.

En général, on a $Z = R + jX$

Avec R= résistance, $R \geq 0$ ou;


X= réactance, $X \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \bar{u} = U\langle 0^\circ \\ \bar{i} = I\langle -\varphi \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} \bar{u} = U\langle \psi \\ \bar{i} = I\langle \psi - \varphi \end{cases}$$

$$\bar{u} = Z\bar{i} \Leftrightarrow U\langle 0^\circ = ZI\langle \text{Arg}Z - \varphi$$


$$\Leftrightarrow \boxed{\text{Arg}Z = \varphi}$$

Exemple :

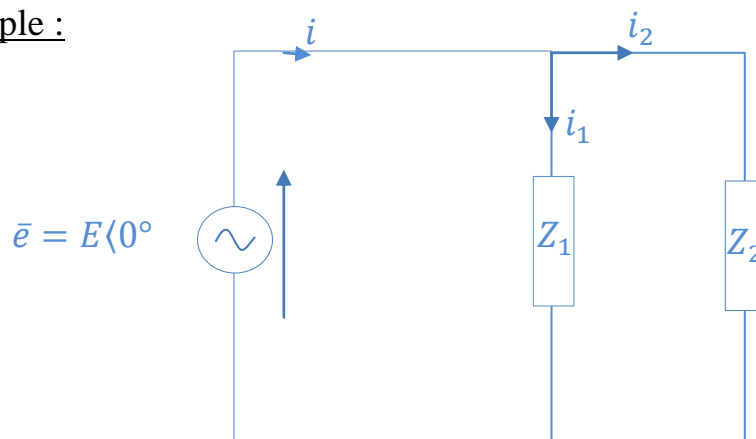

$$\bar{e} = Z_1 \bar{i}_1 \Rightarrow E\langle 0^\circ = Z_1 I_1 \langle (\text{Arg}Z_1 + \text{Arg}i_1) \Rightarrow \text{Arg}Z_1 = -\text{Arg}i_1$$
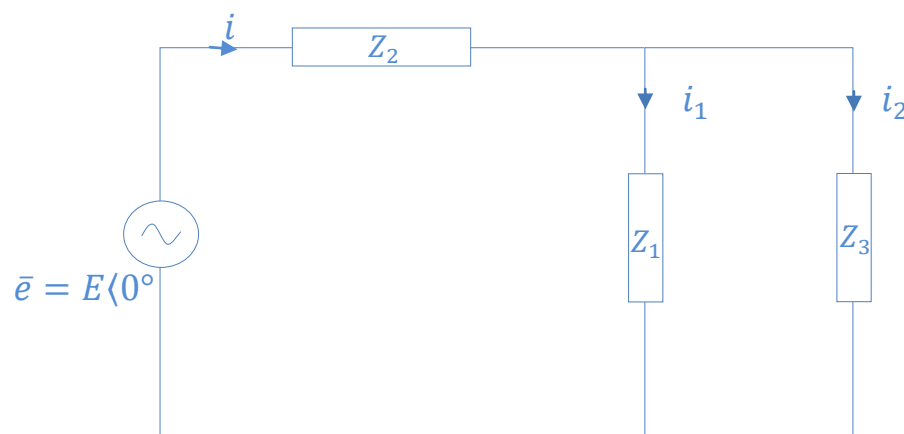
$$\bar{i}_1 = I_1 \langle -\varphi \Rightarrow \text{Arg}Z_1 = \varphi_1 \text{ et } \varphi_2 = \text{Arg}Z_2$$




$$\bar{u} = U \langle \psi$$

$$\bar{u} = \frac{(Z_1 \parallel Z_3)}{Z_2 + (Z_1 \parallel Z_3)}$$

$$\psi = \text{Arg} \left(\frac{(Z_1 \parallel Z_3)}{Z_2 + (Z_1 \parallel Z_3)} \right)$$


C.3) ASSOCIATION D'IMPEDANCES

En série

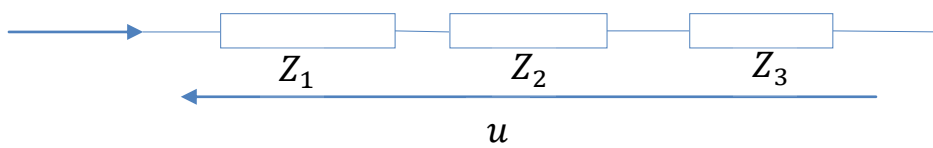

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_3$$


En parallèle

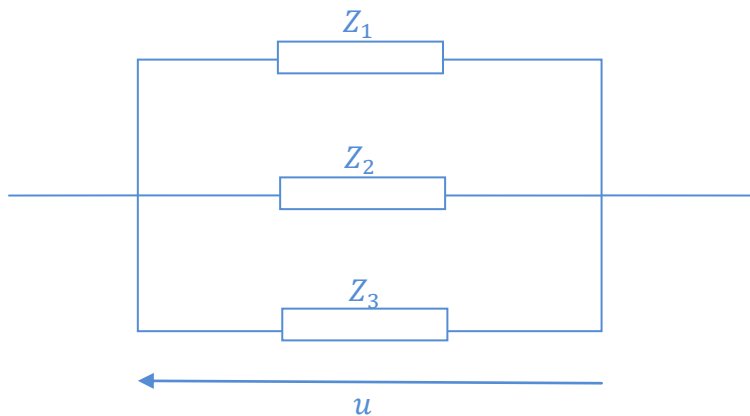

$$Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$$


Exemple

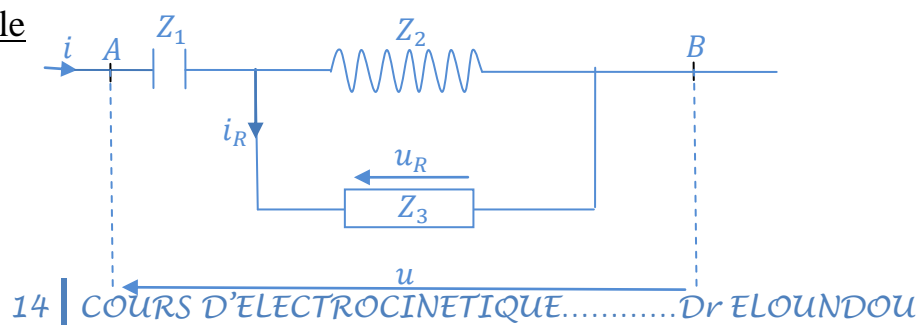

Ici on demande la condition pour que i_R soit indépendant de R.

$$Z_1 = -\frac{j}{C\omega} ; Z_2 = jL\omega ; Z_3 = R$$

- Le circuit est équivalent à

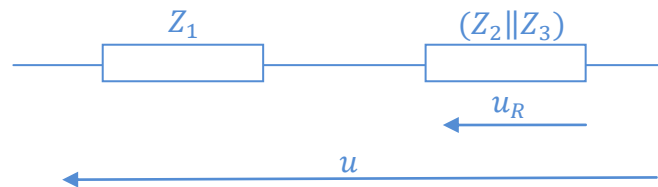

$$\bar{u}_R = \frac{(Z_2 \parallel Z_3)}{Z_1 + (Z_2 \parallel Z_3)} \bar{u} = \frac{\frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}}{Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}} \bar{u}$$

$$\Rightarrow \bar{i}_R = \frac{\bar{u}_R}{Z_3} = \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_3 Z_2 + Z_3 Z_1} \bar{u}$$

$$\bar{i}_R = \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_3 (Z_1 + Z_2)} \bar{u} = \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 + R (Z_1 + Z_2)} \bar{u}$$

D'où \bar{i}_R indépendant de R $\Rightarrow Z_1 + Z_2 = 0 \Rightarrow LC\omega^2 = 1$

$$\begin{aligned} \bar{i}_R &= \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \bar{i} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \cdot \frac{\bar{u}}{Z_1 + (Z_2 \parallel Z_3)} \\ &= \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \cdot \frac{\bar{u}}{\frac{(Z_1 + Z_2)Z_3 + Z_1 Z_2}{Z_2 + Z_3}} \end{aligned}$$


$$\bar{i}_R = \frac{Z_2}{(Z_1 + Z_2)Z_3 + Z_1 Z_2} \bar{u}$$

D'où \bar{i}_R indépendant de Z_3 ssi $Z_1 + Z_2 = 0$

D. DIPOLES EN COURANT ALTERNATIF MONOPHASE

D.1. CIRCUIT RC

D.1.1 Filtre passe bas

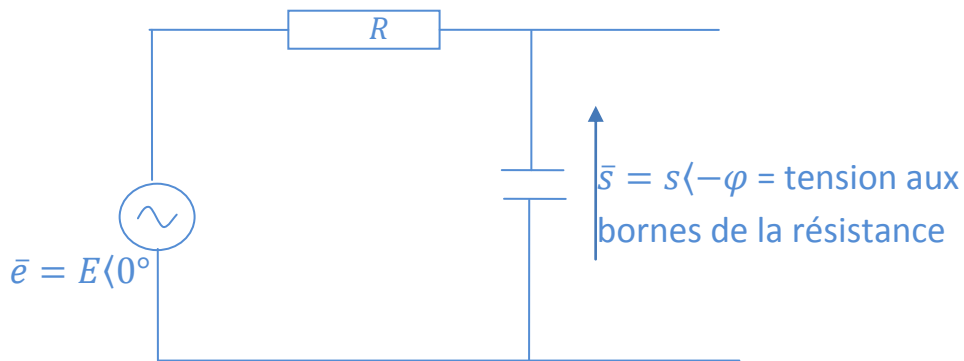

Un filtre est un circuit qui laisse passer une plage de fréquences.

On a

$$\bar{s} = \frac{-\frac{j}{C\omega}}{R - \frac{j}{C\omega}} \bar{e} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \bar{e} = t \cdot \bar{e}$$

Où $t = \frac{1}{1 + jRC\omega}$ est le facteur de transmission

$$\Rightarrow T = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}$$

$\lim_{\omega \rightarrow 0} T = 1$; $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} T = 0$ Passe-bas.

Fréquence de coupure

La fréquence de coupure revient à diviser le facteur de transmission maximal par $\sqrt{2}$ ou, la fréquence de coupure est celle pour laquelle le facteur de transmission maximal est divisé par $\sqrt{2}$.

$$T_D = \frac{T_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega_D^2}}$$
$$\Rightarrow \omega_D = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_D = \frac{1}{2\pi RC}$$


On a $S \angle -\varphi = TE \angle \text{Arg } t$

$$\varphi = -\text{Arg } t = -\text{Arg} \left(\frac{1}{1 + jRC\omega} \right) = \text{Arg}(1 + jRC\omega)$$

$$\varphi = \text{Arctg } RC\omega > 0$$

s est en retard sur e.

D.1.2) FILTRE PASSE-HAUT

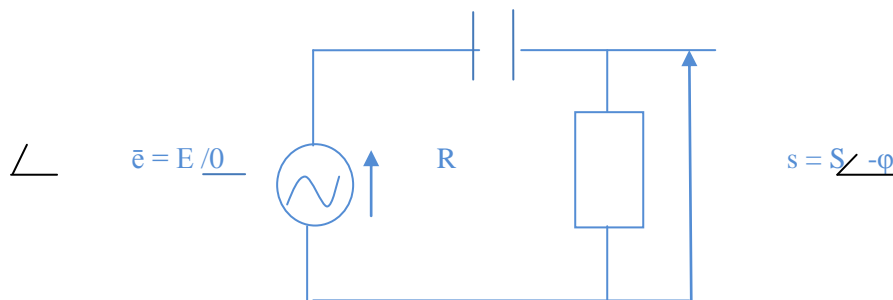

$$\bar{s} = \frac{R}{R - \frac{j}{C\omega}} \bar{e} = \frac{1}{1 - \frac{j}{RC\omega}} \bar{e} = t \bar{e}$$

$$\text{donc } t = \frac{1}{1 - \frac{j}{RC\omega}} \bar{e} \Rightarrow T = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2 C^2 \omega^2}}}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} T = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{\omega \rightarrow +\infty} T = 1$$

FREQUENCE DE COUPURE

$$T_0 = \frac{T_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2 C^2 \omega_0^2}}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$S \angle -\varphi = TE \angle \text{Arg } t$$

$$\varphi = -\text{Arg } t = -\text{Arg} \left(\frac{1}{1 - \frac{j}{RC\omega}} \right) = \text{Arg} \left(1 - \frac{j}{RC\omega} \right)$$

$$\varphi = -\operatorname{Arctg} \frac{1}{RC\omega} < 0$$


s est en avance sur e

NB: aigüe = haute

D.2 CIRCUIT RLC

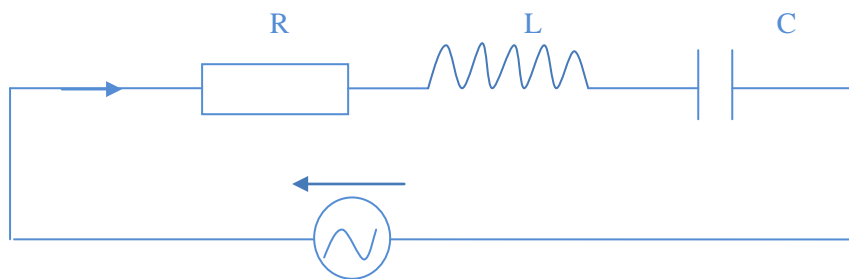1) EQUATIONS


$$\bar{\mu} = U \angle 0^\circ \quad ; \quad \bar{i} = I \angle -\varphi$$



$$\underline{E} / \underline{O}^\circ = \underline{Z} / \underline{\text{Arg } z} \cdot \underline{I} / -\varphi$$

$$\text{D'où } I = \frac{E}{Z} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \quad \text{et } \varphi = \text{Arg } z$$
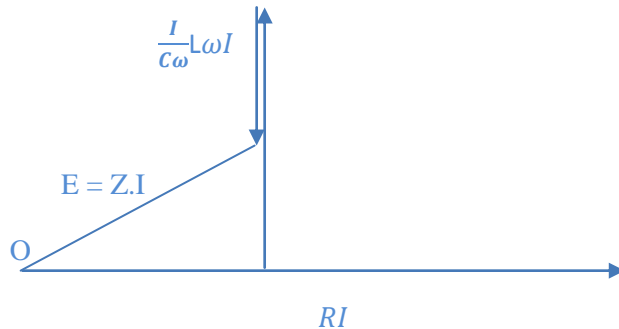
$$\text{Donc } \tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{Z} \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z}$$



On voit alors que

- $\varphi > 0$ ($L\omega > \frac{1}{C\omega}$, c'est-à-dire qu'ici on a des fréquences hautes).

On dit que i est en retard sur e c'est-à-dire que le circuit est inductif, le cos est arriéré et il y a consommation de Q.

- $\varphi < 0$ ($L\omega < \frac{1}{C\omega}$) nous voyons donc que i est en avance sur e le circuit est alors dit capacitif, le cos est avant et il y a fourniture de Q.

D.2.2) RESONANCE

A la résonance, on aura Z_{\min} et I_{\max} .

$\lim_{\omega \rightarrow 0} I = 0$; $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} I = 0$; $I \geq 0$ donc il passé forcément par un max I_{\max}

$$I_{\max} \Leftrightarrow Z_{\min} \Leftrightarrow \frac{dZ}{d\omega} = 0$$


$$\Leftrightarrow Z \frac{dZ}{d\omega} = 0 \Leftrightarrow \frac{dZ^2}{d\omega} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) \left(L + \frac{1}{C\omega^2} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow LC\omega_0^2 = 1$$

Où $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ pulsation ; $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ fréquence

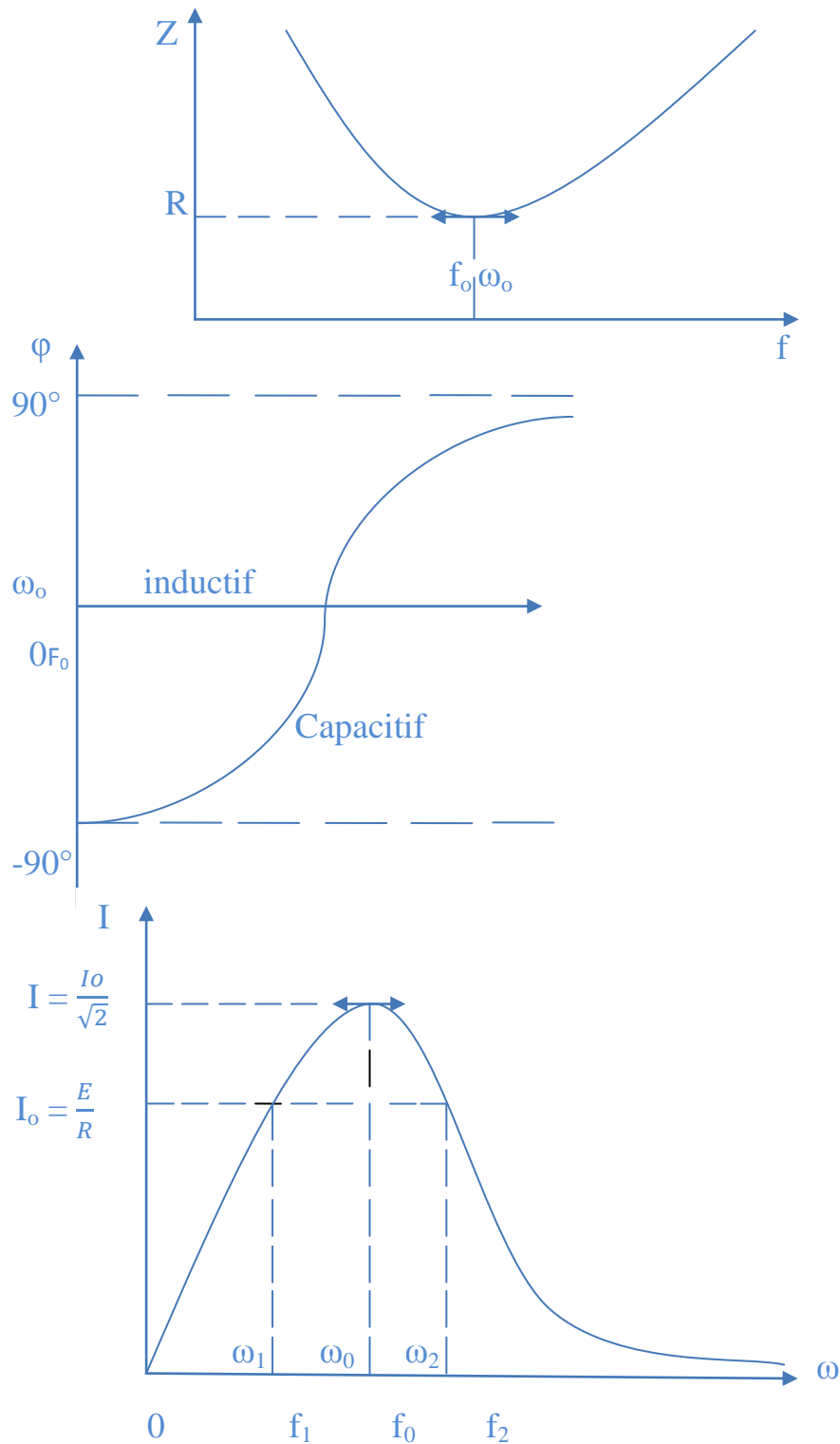Conséquence : A la résonance on a $Z_0 = R$ et $I = \frac{E}{R}$; On dit que le circuit se comporte comme une résistance pure (c'est-à-dire $\varphi = 0$)



D.2.3) COEFFICIENT DE SURTENSION

1) DEFINITION

A la résonance, $U_{L_0} = L\omega_0 I_0 = U_{C_0} = \frac{I_0}{C\omega_0}$ avec $I_0 = \frac{E}{R}$

Le coefficient de surtension est $Q = \frac{U_{L_0}}{E} = \frac{U_{C_0}}{E}$ d'où

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{R}{C\omega_0}$$

Lorsque Q est grand (R faible), nous avons une résonance aigüe.

2) BANDE PASSANTE

Les fréquences de coupure f_1 et f_2 correspondent à la division de I_0 (I_{\max}) par $\sqrt{2}$. Le segment $[f_1, f_2]$ est appelé bande passante.

On a :

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{E}{R\sqrt{2}} = \frac{E}{Z} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$$

$$\rightarrow 2R^2 = R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow L\omega - \frac{1}{C\omega} = \pm R$$

i) $\omega = \omega_1 < \omega_0 \rightarrow$ circuit capacitif ($L\omega_1 < \frac{1}{C\omega_1}$) c'est-à-dire

$$L\omega_1 - \frac{1}{C\omega_1} = -R \rightarrow \omega_1^2 + \frac{R}{L}\omega_1 - \frac{1}{LC} = 0$$

$$\Leftrightarrow \omega_1^2 + \frac{R}{L}\omega_1 - \omega_0^2 = 0$$

$$\text{d'où } \omega_1 = -\frac{R}{2L} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R^2}{L^2} + 4\omega_0^2}$$

ii) $\omega = \omega_2 > \omega_0 \rightarrow$ inductif ($L\omega_2 > \frac{1}{C\omega_2}$)


$$L\omega_2 - \frac{1}{C\omega_2} = R$$

$$\text{D'où } \omega_2 = \frac{R}{2L} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R^2}{L^2} + 4\omega_0^2}$$

$$\bullet \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{L\omega_0}{R} = Q$$

$$\bullet \omega_2 \cdot \omega_1 = \omega_0^2$$

D.3) CIRCUIT RLC PARALLELE PUR

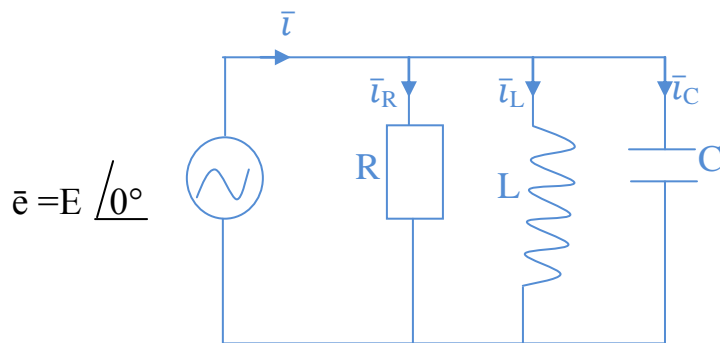

$$\bar{i} = y \cdot \bar{e} = \left[\frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} - \frac{C\omega}{j} \right] \cdot \bar{e}$$

$$= \left[\frac{1}{R} + j \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) \right] \cdot \bar{e}$$

$$I \angle -\varphi = y \angle \text{Arg } y \cdot E \angle 0^\circ$$



$$I = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} \cdot E$$


$$\varphi = -\text{Arg } y = \text{Arg } z$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{R - RLC\omega^2}{L\omega}$$

A la résonance Y_{\min} et I_{\min} c'est-à-dire $C\omega - \frac{1}{L\omega} = 0$
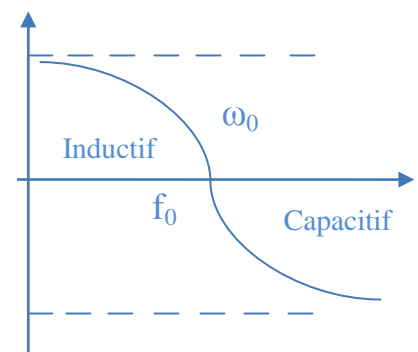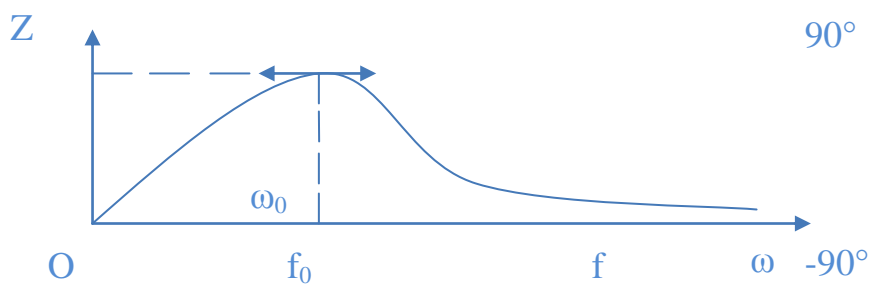
$$\Rightarrow LC\omega_0^2 = 1 \quad \text{avec} \quad I_0 = \frac{E}{R}, \quad Z_0 = R \quad \text{et} \quad \varphi = 0$$



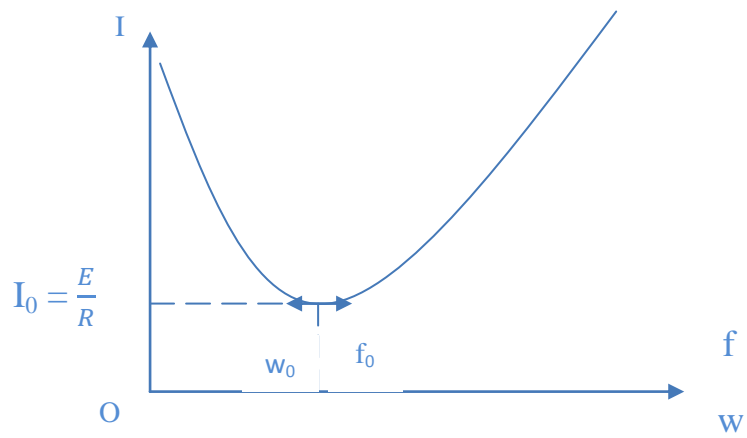

COEFFICIENT DE SURINTENSITE


$$I_{L0} = \frac{E}{L\omega_0} = I_{C0} = E.C.\omega_0$$

Sur intensité

$$q = \frac{I_{C0}}{I_0} \quad \text{avec } I_0 = \frac{E}{R}$$

$$q = \frac{R}{LW_0} = RC W_0$$

D.4) CIRCUIT BOUCHON

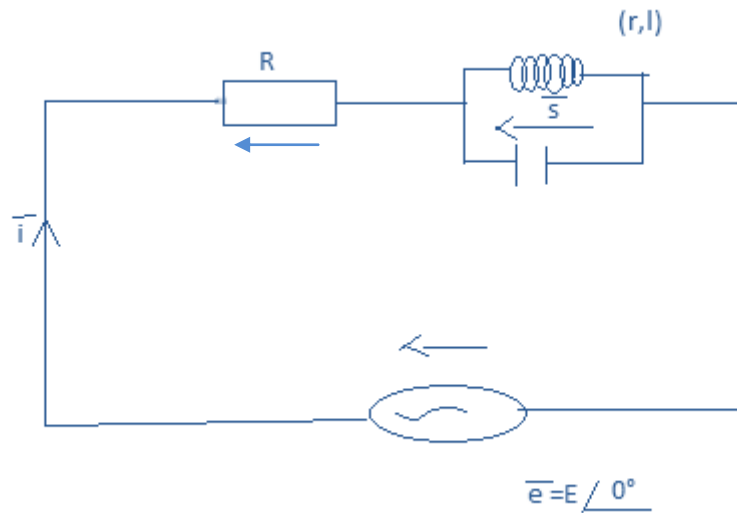


on a $\bar{s} = \frac{z}{r+z} \bar{e} = \left(\frac{1}{1+\frac{R}{Z}} \right) \bar{e}$ avec $z = \frac{-\frac{j}{cw}(r+jlw)}{r+jlw-\frac{j}{cw}} = \frac{r+jlw}{1-lcw^2+jrcw} =$

$\bar{s} = t \bar{e}$ donc $T = \frac{S}{E}$ max pour Z max

avec $Z = \frac{\sqrt{r^2 + l^2 w^2}}{\sqrt{(1-lcw^2)^2 + r^2 c^2 w^2}}$ Z_{\max} pour $1-lcw_0^2 = 0$ ie : $lcw_0^2 = 1$

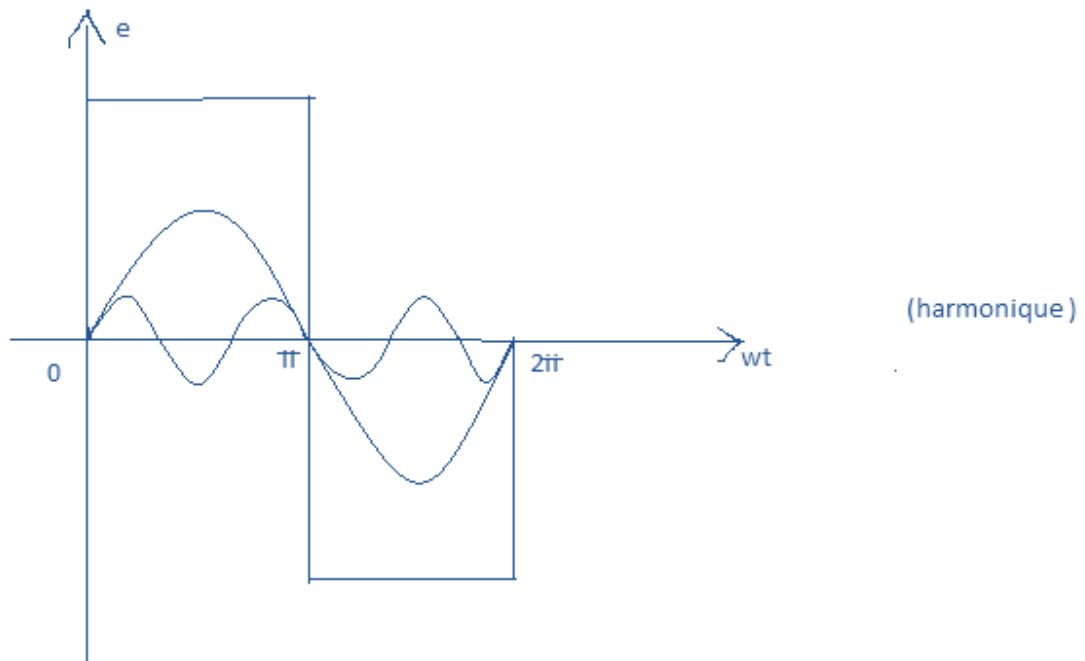$w_0 = \frac{1}{\sqrt{lc}}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{lc}}$ (elle est appelée fréquence d'accord)



c'est l'application du circuit RLC parallèle.

E. PUISSANCE EN COURANT ALTERNATIF MONOPHASE

E.1) PUISSANCE ACTIVE

$$p = u i = U\sqrt{2} \cos wt \cdot I\sqrt{2} \cos(wt - \rho)$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T u \cdot i dt = \frac{1}{T} \int_0^T 2UI \cos wt \cdot \cos(wt - \rho) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{2UI}{2} [\cos(2wt - \rho) + \cos \rho] dt \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{P = U \cdot I \cdot \cos \rho}$$

$\cos \rho$ étant le facteur de puissance

E.2) PUISSANCE REACTIVE Q ET PUISSANCE APPARENTES

On a $S = U.I$ S en VA (Volt-Ampère) et l'on définit aussi la puissance réactive Q par :

$$Q = U.I \sin \rho \quad Q \text{ en Volt-Ampère réactif (VAR)}$$

On peut alors définir les relations suivantes :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \cos \rho = \frac{P}{S}, \quad \sin \rho = \frac{Q}{S}, \quad \tan \rho = \frac{Q}{P}$$

E.3) PUISSANCE COMPLEXE


$$\bar{u} = U \angle 0^\circ; \quad \bar{i} = I \angle -\rho$$

$$\begin{aligned} \bar{u} \cdot \bar{i}^* &= U \angle 0^\circ \cdot I \angle \rho = UI \angle \rho \\ &= UI (\cos \rho + j \sin \rho) \end{aligned}$$

$$\bar{s} = UI \cos \rho + j UI \sin \rho$$

$$\bar{s} = \bar{u} \cdot \bar{i}^* = P + jQ$$

E.4) BILAN DE PUISSANCE DANS UN CIRCUIT

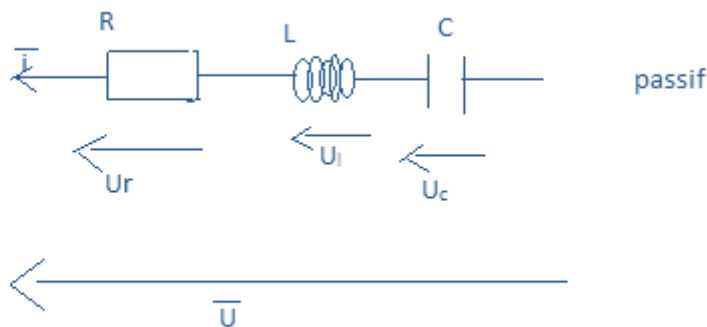

$$\bar{u} = z \cdot \bar{i} \Rightarrow \begin{cases} \mu = Z \cdot I \\ \rho = \arg(z) \end{cases}$$

$$\bullet S = U \cdot I = Z \cdot I \cdot I \Rightarrow S = Z I^2$$

$$\bullet P = U \cdot I \cos \rho = S \cos \rho = Z \cdot I^2 \cdot \frac{R}{Z} \Rightarrow P = R \cdot I^2 \quad \text{ou} \quad P = \frac{U_R^2}{R}$$

Dans un circuit passif, toute la puissance active est consommée par effet joule dans les résistances.

$$\bullet Q = U \cdot I \sin \rho = S \sin \rho = Z \cdot I^2 \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{Z}$$

$$\Rightarrow Q = L\omega I^2 - \frac{I^2}{C\omega}$$

$$\text{Alors } Q_L = L\omega I^2 = \frac{U_L^2}{L\omega} \quad \text{et} \quad Q_C = \frac{-I^2}{C\omega} = -U_C^2 \cdot C\omega$$

Les inductances consomment de la puissance réactive alors que les capacités fournissent de la puissance réactive au réseau. Lorsqu'on parle de $\cos \rho$ sans précision, alors il est inductif c'est-à-dire que le circuit est inductif c'est-à-dire qu'il y a consommation de la puissance réactive. On peut alors augmenter le facteur de puissance en ajoutant des capacités dans le circuit.

E.5) CONSERVATION DE LA PUISSANCE DANS UN CIRCUIT

THEOREME DE BOUCHEROT : Dans une installation électrique, la puissance active fournie est = à la somme arithmétique des puissances consommées.

La puissance réactive fournie est = à la somme algébrique des puissances réactives dans les différentes branches du circuit.


EXEMPLE : une installation 220-50 Hz comporte un moteur asynchrone(MAS) de puissance utile $P_0 = 150$ cv (cheval vapeur) de $\cos \rho = 0,85$ et de rendement $\eta = 0,9$

-un moteur synchrone (ms), de $P_u = 80$ cv , un $\cos \rho = 0,8$ avant et $\eta = 0,88$.

- un four de 80 kw (à résistances)

-200 lampes de 75 w chacune.

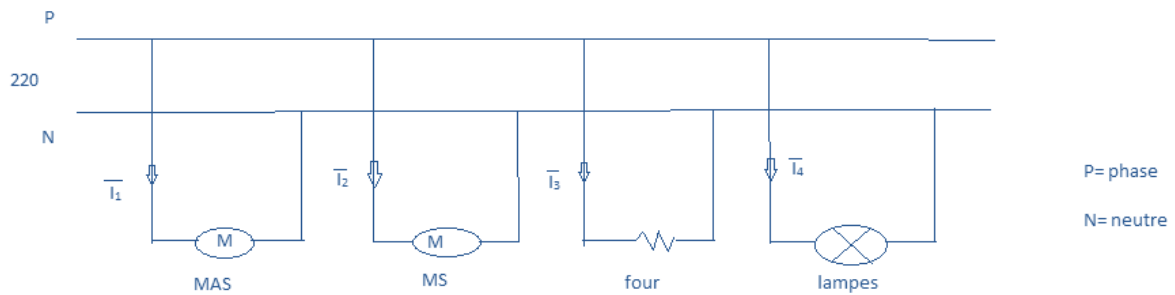Calculons I et $\cos \rho$. NB: 1cv = 736w



$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_3 + \bar{I}_4 \Rightarrow I \angle -\rho = I_1$$


$$\bullet \quad I \cos \rho = I_1 \cos \rho_1 + I_2 \cos \rho_2 + I_3 + I_4$$

$$UI \cos \rho = UI_1 \cos \rho_1 + UI_2 \cos \rho_2 + UI_3 + UI_4$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$$

$$\bullet \quad I \sin \rho = I_1 \sin \rho_1 + I_2 \sin \rho_2$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

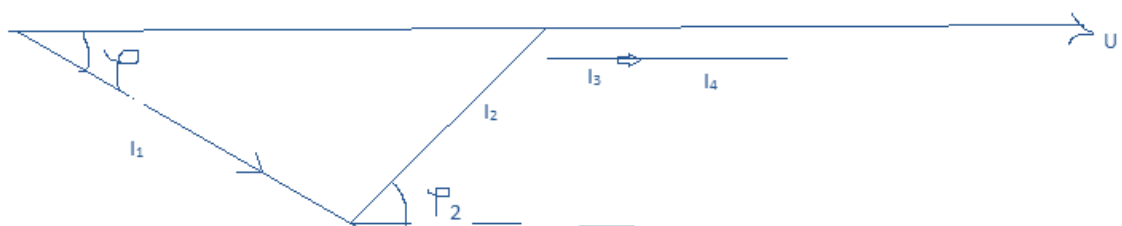

$\cos \rho$	$P_{(kw)} = \frac{P_u * 0,736}{\eta}$	$Q = P \operatorname{tg} \rho$ (kvars)	$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
0,85	122,67	76,02	
0,8 av	66,91	-50,18	
1 (four)	80	0	
1 (lampes)	15	0	
	284,58	25,84	285,75

$$I = \frac{S}{U} \sim 1300 \text{ A} \quad \text{et} \quad \cos \rho = \frac{P}{S} \sim 1$$

A. SYSTEMES DE CRAMER.

A.1.DETERMINANT D'ORDRE 3.

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = (a_{kl})_{k=\overline{1,3}; l=\overline{1,3}}$

$$\det A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Les coefficients de a_{kl} sont appelés des cofacteurs et notés $(-1)^{k+l} \cdot a_{kl}$. Ce sont les déterminants d'ordre n-1 formés d'éléments autre que ceux de la ligne k et de la colonne l contenant a_{kl} .

Si l'on considère maintenant les vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$ tel que $\vec{V}_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}, \vec{V}_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix},$

$$\vec{V}_3 \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc : } \det A = (\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$$

A.2. RESOLUTION D'UN SYSTEME DE CRAMER.

Il s'agit d'un système de n équations linéaires à n inconnues possédant une solution unique.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

En posant $X \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, on a $A.X = B \Leftrightarrow X = A^{-1}.B$

Posons $\vec{B} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$. Alors $x_1 \vec{V}_1 + x_2 \vec{V}_2 + x_3 \vec{V}_3 = \vec{B}$

$$\Rightarrow x_1 \vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \vec{B} \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$$

$$x_1 = \frac{(\vec{B}, \vec{V}_2, \vec{V}_3)}{\det A}$$

C'est-à-dire :

$$x_1 = \frac{1}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \times \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$


De même, on a :

$$x_2 = \frac{(\vec{V}_1, \vec{B}, \vec{V}_3)}{\det A} \quad x_1 = \frac{(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{B})}{\det A}$$

On voit alors qu'en général x_k est le rapport du déterminant calculé en remplaçant la colonne k par les composantes de \vec{B} sur le déterminant de A.


B. METHODE DES MAILLES (MAXWELL)

B.1. DEFINITIONS :

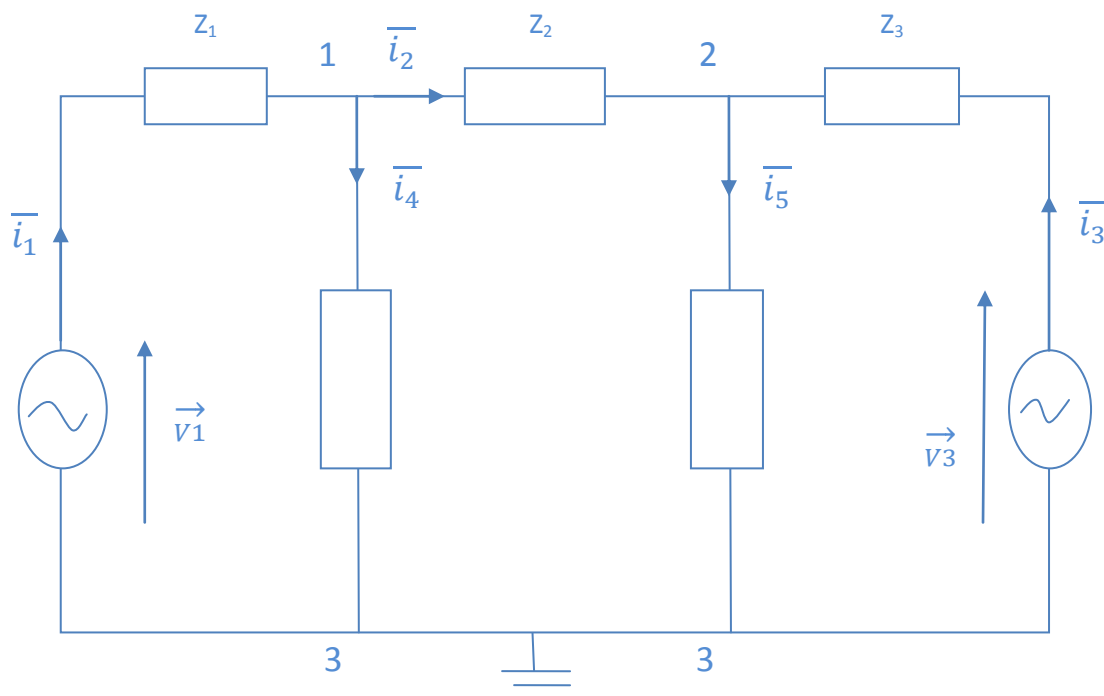

(Voir chapitre 1 : loi de Kirchhoff)

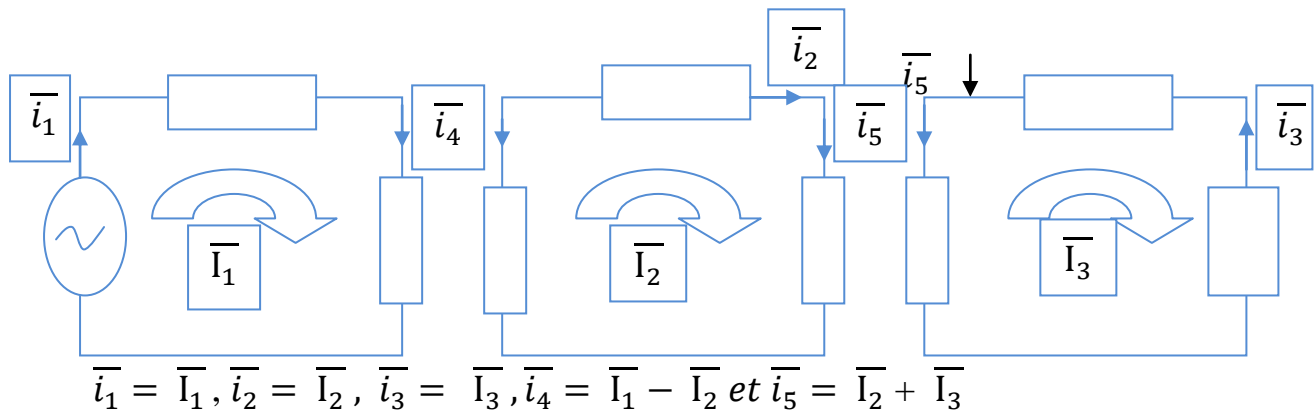Un **réseau** ou **circuit électrique** comporte b branches et n nœuds c'est-à-dire $b - n + 1$ mailles indépendants ; on peut donc définir $b - n + 1$ courants de mailles $\bar{I}_1, \bar{I}_2, \dots, \bar{I}_{b-n+1}$.



Les connaissances des $b - n + 1$ courants de mailles \bar{I} est égale à la connaissance des b courants de branches \bar{i} . On passe donc d'un système de b équations à b inconnues (courants de branches) à un système à $b - n + 1$ équations à $b - n + 1$ inconnues (courants de mailles).

Loi des mailles (Kirchoff)

$$(\vec{V}_1 z_1 z_4 \vec{V}_1) : \vec{V}_1 - z_1 \bar{i}_1 - z_4 \bar{i}_4 = 0 \quad (1)$$

$$(z_2 z_5 z_4 z_2) : -z_2 \bar{i}_2 + z_4 \bar{i}_4 - z_5 \bar{i}_5 = 0 \quad (2)$$

$$(\vec{V}_3 z_3 z_5 \vec{V}_3) : \vec{V}_3 - z_5 \bar{i}_5 - z_3 \bar{i}_3 = 0 \quad (3)$$

$$(1) \Rightarrow \vec{V}_1 = z_1 \bar{I}_1 + z_4 (\bar{I}_1 - \bar{I}_2)$$

$$(2) \Rightarrow z_2 \bar{I}_2 - z_4 (\bar{I}_1 - \bar{I}_2) - z_5 (\bar{I}_2 + \bar{I}_3) = 0$$

$$(3) \Rightarrow z_5 (\bar{I}_2 + \bar{I}_3) + z_3 \bar{I}_3 = \vec{V}_3$$

C'est-à-dire :

$$(z_1 + z_4) \bar{I}_1 - z_4 \bar{I}_2 = \vec{V}_1$$

$$-z_4 \bar{I}_1 + (z_2 + z_4 + z_5) \bar{I}_2 + z_5 \bar{I}_3 = 0$$

$$z_5 \bar{I}_2 + (z_3 + z_5) \bar{I}_3 = \vec{V}_3$$


$$\Rightarrow \begin{pmatrix} z_1 + z_4 & -z_4 & 0 \\ -z_4 & z_2 + z_4 + z_5 & z_5 \\ 0 & z_5 & z_3 + z_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{V}_1 \\ 0 \\ \vec{V}_3 \end{pmatrix}$$

B.2. ECRITURE DIRECTE.

$$\begin{pmatrix} z_{11} & \pm z_{12} & \pm z_{13} \\ \pm z_{21} & z_{22} & \pm z_{23} \\ \pm z_{31} & \pm z_{32} & z_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{I_1} \\ \overline{I_2} \\ \overline{I_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{V_1} \\ \overline{V_2} \\ \overline{V_3} \end{pmatrix}$$

- z_{kk} est l'impédance propre de la maille avec k = somme de toute les impédances de la maille k .
- z_{kl} ($k \neq l$) = somme des impédances communes aux mailles k et l . Il est affecter du signe $-$ si les courants de mailles $\overline{I_k}$ et $\overline{I_l}$ y circulent ec sens contraire.
- $\overline{V_k}$ est la somme de toutes les sources d'énergie de k en comptant positivement celles qui sont dans le sens du courant de mailles $\overline{I_k}$.

Exemple : Pont

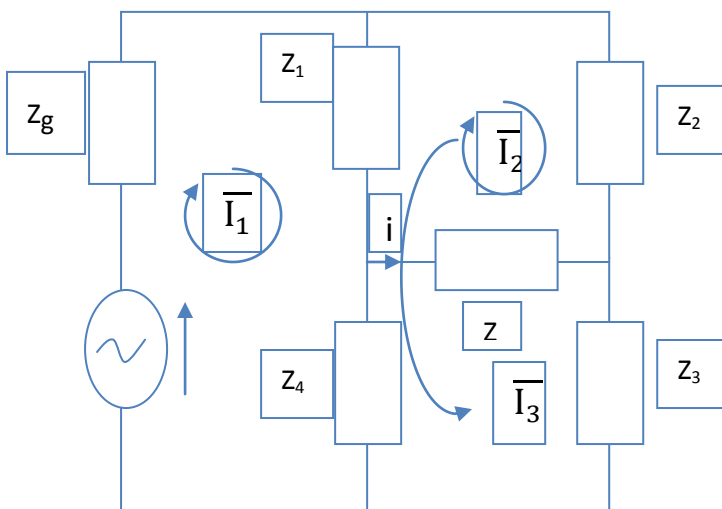

On peut écrire que :

$$\begin{pmatrix} z_g + z_1 + z_2 & z_1 & z_1 + z_4 \\ z_1 & z_1 + z + z_2 & z_1 + z_2 \\ z_1 + z_4 & z_1 + z_2 & z_1 + z_2 + z_3 + z_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{I_1} \\ \overline{I_2} \\ \overline{I_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{e} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Or on veut que $\overline{i} = 0 \Rightarrow \overline{I_2} = 0$


$$\begin{aligned} \Rightarrow & \begin{vmatrix} z_g + z_1 + z_2 & \overline{e} & z_1 + z_4 \\ z_1 & 0 & z_1 + z_2 \\ z_1 + z_4 & 0 & z_1 + z_2 + z_3 + z_4 \end{vmatrix} = 0 \\ \Rightarrow & z_1(z_1 + z_2 + z_3 + z_4) - (z_1 + z_4)(z_1 + z_2) = 0 \\ \Rightarrow & z_1 z_3 - z_4 z_2 = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z_1 z_3 = z_4 z_2$$

C. METHODE DES NŒUDS

C.1. DEFINITIONS

C.1.1. Tension de nœud

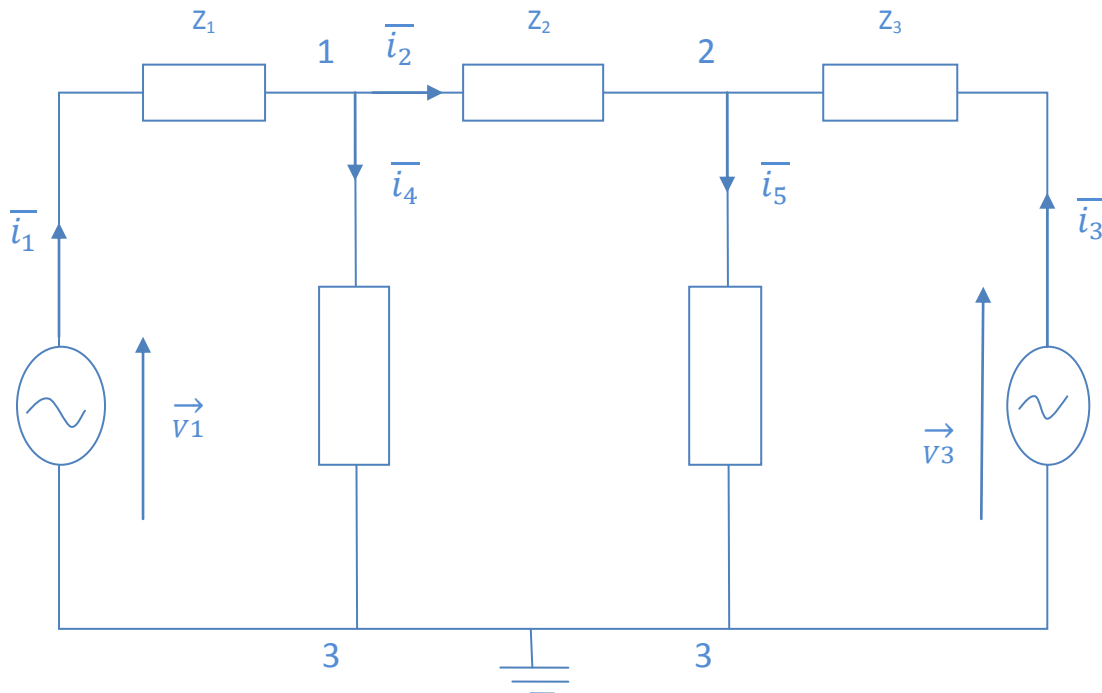

On appelle tension de nœud la ddp entre un nœud donné et un nœud particulier appelé nœud de référence dont le potentiel est pris comme nul (c'est-à-dire qu'il est lié à la terre). Il existe donc n-1 tensions de nœud.

Nœud 1 : $\vec{V}_1 = \vec{V}_{13} = \vec{V}_1 - \vec{V}_3$

Nœud 2 : $\vec{V}_2 = \vec{V}_{23}$

C.1.2) EQUATIONS

$$\bar{v}_1 - z_1 - \bar{l}_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{l}_1 = \frac{\bar{v}_1 - \bar{V}_1}{z_1}$$

$$\bar{V}_2 + z_2 \bar{l}_2 - \bar{V}_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{l}_2 = \frac{\bar{V}_1 - \bar{V}_2}{z_2}$$

$$\bar{V}_2 - z_3 \bar{l}_3 + \bar{v}_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{l}_3 = \frac{\bar{V}_2 + \bar{v}_3}{z_3}$$

$$\bar{V}_1 = z_4 \bar{l}_4 \quad \Rightarrow \quad \bar{l}_4 = \frac{\bar{V}_1}{z_4} ; \quad \bar{l}_5 = \frac{\bar{V}_2}{z_5}$$

La connaissance des n-1 tensions de nœuds implique la connaissance des b courants de branches ; on passe donc d'un système de b équations à b inconnues à un système de n-1 équations à n-1 inconnues.

Loi des nœuds

$$\bar{l}_1 - \bar{l}_2 - \bar{l}_4 = 0 \quad (1)$$

$$\bar{l}_2 - \bar{l}_5 - \bar{l}_3 = 0 \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow \frac{\bar{v}_1}{z_1} - \frac{\bar{V}_1}{z_1} - \frac{\bar{V}_1}{z_2} + \frac{\bar{V}_2}{z_2} - \frac{\bar{V}_1}{z_4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{v}_1}{z_1} - \bar{V}_1 \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_4} \right) + \bar{V}_2 \cdot \frac{1}{z_2} = 0$$

$$(2) \Rightarrow \frac{\bar{V}_1}{z_2} - \frac{\bar{V}_2}{z_2} - \frac{\bar{V}_2}{z_5} - \frac{\bar{V}_2}{z_3} - \frac{\bar{v}_3}{z_3} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{V}_1 \cdot \frac{1}{z_2} - \bar{V}_2 \left(\frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_5} + \frac{1}{z_3} \right) + \frac{\bar{v}_3}{z_3} = 0$$

D'où la matrice

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_4} & -\frac{1}{z_2} \\ -\frac{1}{z_2} & \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_5} + \frac{1}{z_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\bar{v}_1}{z_1} \\ -\frac{\bar{v}_3}{z_3} \end{bmatrix}$$

C.2) ECRITURE DIRECTE


$$\begin{pmatrix} Y_{11} & -Y_{12} & -Y_{13} \\ -Y_{21} & Y_{22} & -Y_{23} \\ -Y_{31} & -Y_{32} & Y_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{pmatrix}$$

- Y_{kk} = somme de toutes les admittances aboutissant au nœud k.
- $Y_{kl} = Y_{lk} (l \neq k)$ = admittance équivalente reliant les nœuds k et l ; elle est toujours affectée d'un signe(-).

- \bar{I}_k = somme des courants créés par les sources au nœud k.

On compte positivement les courants entrant dans le nœud et négativement les courants sortant du nœud.

Exemple :

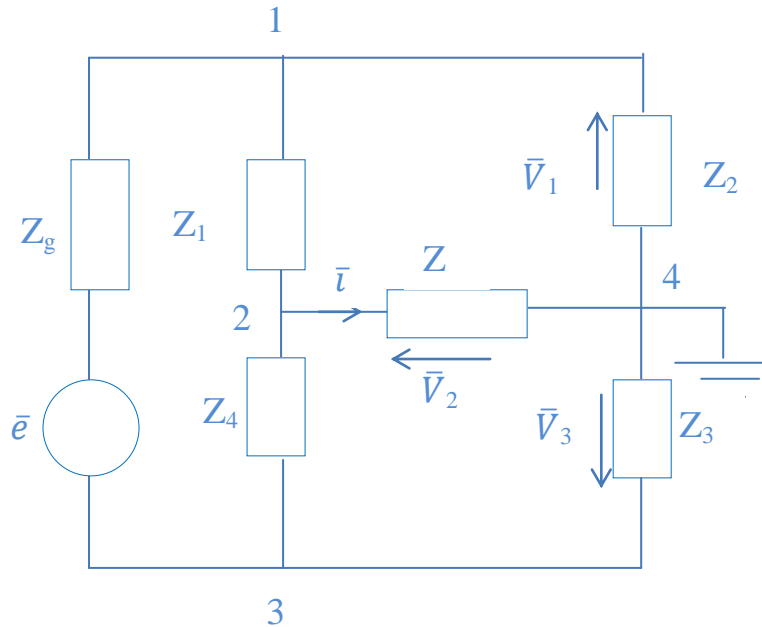

$$\bar{I} = 0 \quad b = 6 \quad n = 4$$

$$\bar{I} = 0 \Leftrightarrow \bar{V}_2 = 0 \quad \text{car } \bar{I} = \frac{\bar{V}_2}{Z_2}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_1} & -\frac{1}{Z_2} \\ -\frac{1}{Z_1} & \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4} + \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z_4} \\ -\frac{1}{Z_g} & -\frac{1}{Z_4} & \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\bar{e}}{Z_g} \\ 0 \\ -\frac{\bar{e}}{Z_g} \end{pmatrix}$$

$$\bar{V}_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & \frac{\bar{e}}{Z_g} & -\frac{1}{Z_2} \\ -\frac{1}{Z_1} & 0 & -\frac{1}{Z_4} \\ -\frac{1}{Z_g} & -\frac{\bar{e}}{Z_g} & \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_4} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\bar{e}}{Z_g} \left[-\frac{1}{Z_1} \left(\frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_4} \right) + \frac{1}{Z_4} \left(-\frac{1}{Z_g} \right) \right] + \frac{\bar{e}}{Z_g} \left[-\frac{1}{Z_4} \left(\frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) - \frac{1}{Z_1} \left(\frac{1}{Z_g} \right) \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{e}}{Z_g} \left[\frac{1}{Z_1 Z_g} + \frac{1}{Z_1 Z_3} + \frac{1}{Z_1 Z_4} + \frac{1}{Z_g Z_4} - \frac{1}{Z_4 Z_g} - \frac{1}{Z_1 Z_4} - \frac{1}{Z_4 Z_2} - \frac{1}{Z_1 Z_g} \right] = 0$$


$$\Rightarrow \frac{1}{Z_1 Z_3} - \frac{1}{Z_4 Z_2} = 0$$

D'où $Z_1 Z_3 = Z_4 Z_2$

D- THEOREME RELATIF AUX RESEAUX


D.1) SOURCE D'ENERGIE

D.1.1) Générateur de tension

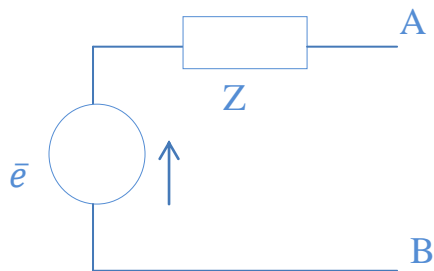


Un générateur de tension délivre entre ses bornes une tension constante à vide ; un tel générateur sera donc déterminé par un essai à vide et par un essai en court-circuit.


A vide

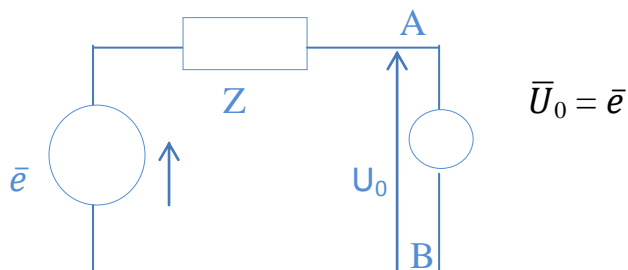

En court-circuit

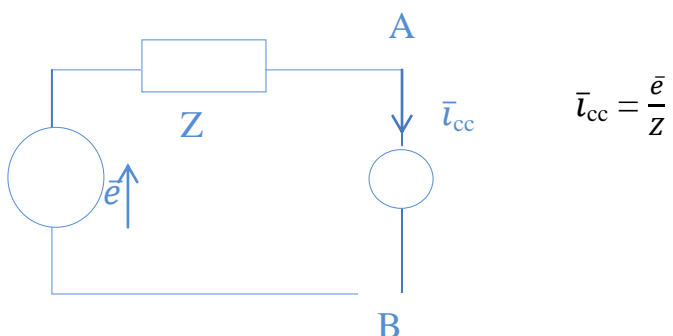

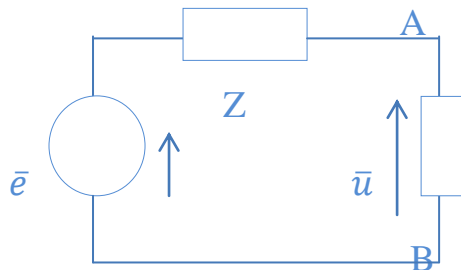Z est l'impédance interne du générateur ; en court-circuit, on mesure $\bar{I}_{cc} = \frac{\bar{e}}{Z}$




En charge, la tension aux bornes du générateur s'écrit $\bar{u} = \bar{e} - Z \bar{I}$

Pour un générateur parfait, $Z = 0$

D.1.2) Générateur de courant


Essai en CC

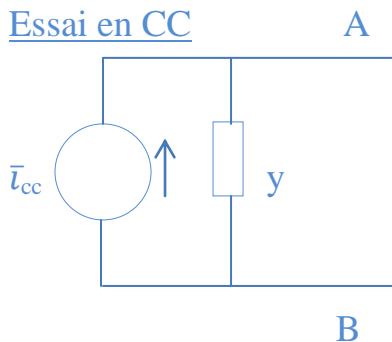

Un générateur de courant délivre un courant parfait (ou cte) en CC. Un tel générateur sera donc déterminé par un essai en CC et un essai à vide.


Lors d'un tel essai, on aura $\bar{I}_0 = \bar{I}_{cc}$

Essai à vide

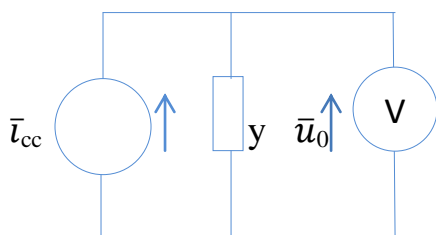

$$\bar{I}_{cc} = y \bar{u}_0 \quad ; \quad y = \frac{1}{Z}$$

y est l'admittance interne du générateur

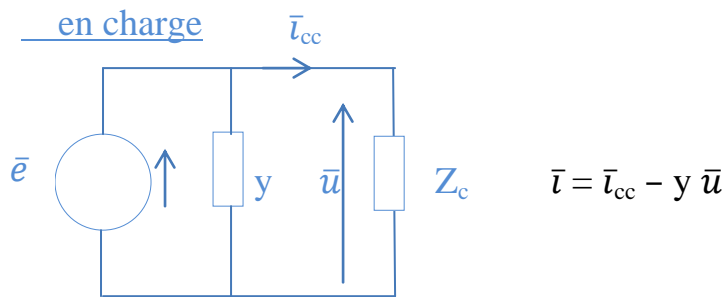

Pour un générateur de courant parfait, $y = 0$ ($Z = \infty$)

D.1.3) EQUIVALENCE


$$\text{Pour } \bar{u} = \bar{e} - Z \bar{i} \Rightarrow \frac{\bar{u}}{Z} = \frac{\bar{e}}{Z} - \bar{i}$$

$$\Rightarrow \bar{i} = \frac{\bar{e} - \bar{u}}{Z} = \bar{i}_{cc} - y \bar{u}$$

$$\Rightarrow \bar{i}_{cc} = \frac{\bar{e}}{Z} \text{ et } y = \frac{1}{Z}$$

Il y aura donc équivalence entre les deux générateurs.


D.2) THEOREME DE THEVENIN

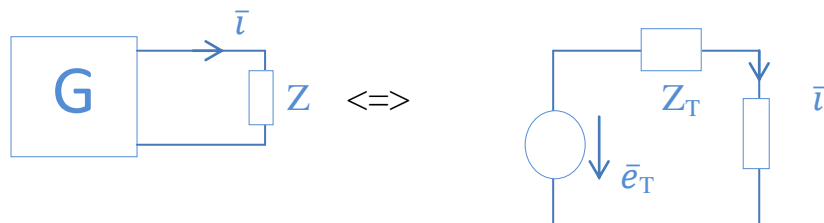

Lorsqu'on veut calculer un courant \bar{i} qui circule dans l'impédance Z , la partie du circuit ne contenant pas Z peut-être remplacée par un générateur de Thevenin

$$(\bar{e}_T, Z_T) \text{ et on peut écrire } \bar{i} = \frac{\bar{e}_T}{Z_T + Z}$$

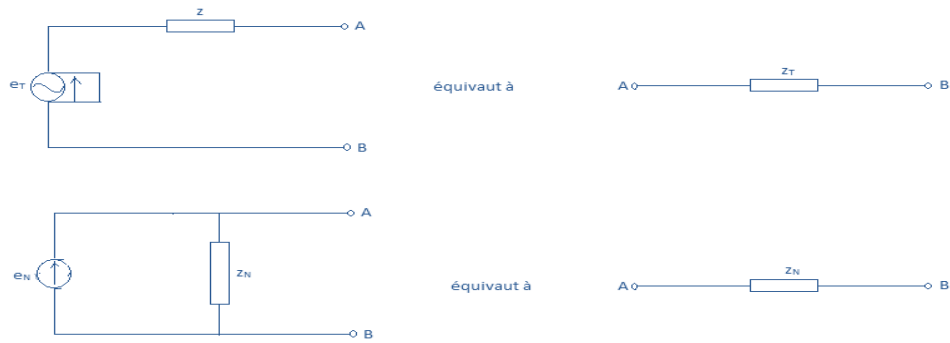
\bar{e}_T sera déterminé par un essai à vide ; Z_T sera déterminé par un essai en CC.




Règles pratiques pour la détermination des impédances

- Court-circuiter les sources de tension
- Retirer (éliminer) les sources de courant
- Z_T est donc l'impédance équivalente entre A et B

Exemple

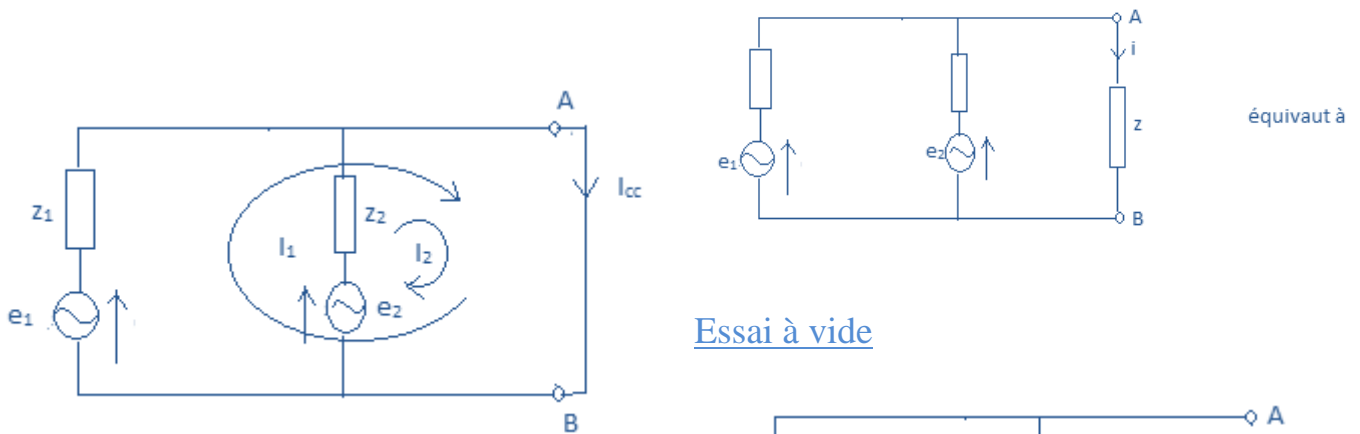

Essai à vide

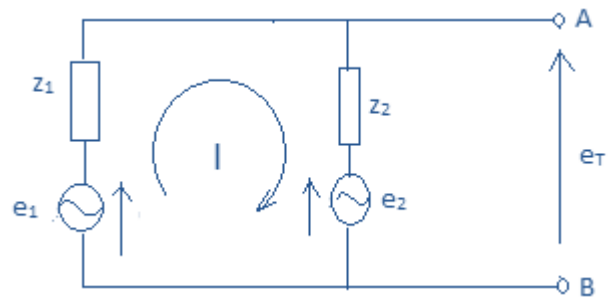

Mailles : $(z_1 - z_2)\bar{I} = \bar{e}_1 - \bar{e}_2$

$$\bar{I} = \frac{\bar{e}_1 - \bar{e}_2}{z_1 + z_2}$$

$$\begin{aligned}\bar{e}_T &= \bar{e}_1 - z_1 \bar{I} = \bar{e}_2 - z_2 \bar{I} \\ &= \frac{\bar{e}_1(z_1 + z_2) - z_1(\bar{e}_1 - \bar{e}_2)}{z_1 + z_2} \\ \bar{e}_T &= \frac{\bar{e}_1 z_2 + \bar{e}_2 z_1}{z_1 + z_2}\end{aligned}$$

Nœuds

$$\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right) \bar{e}_T = \frac{\bar{e}_1}{z_1} + \frac{\bar{e}_2}{z_2} \quad \bar{e}_T = \frac{\bar{e}_1 z_2 + \bar{e}_2 z_1}{z_1 + z_2}$$

En courant continu

$$\begin{pmatrix} z_1 & 0 \\ 0 & z_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix}$$

$$F_{cc} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = \frac{\bar{e}_1}{z_1} + \frac{\bar{e}_2}{z_2}$$


$$z_T = \frac{\bar{e}_T}{F_{cc}} = \frac{\frac{z_2 \bar{e}_1 + z_1 \bar{e}_2}{z_1 + z_2}}{\frac{z_2 \bar{e}_1 + z_1 \bar{e}_2}{z_1 z_2}} = \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2}$$

Règle pratique



$$z_T = z_1 // z_2$$


Exemple : Pont

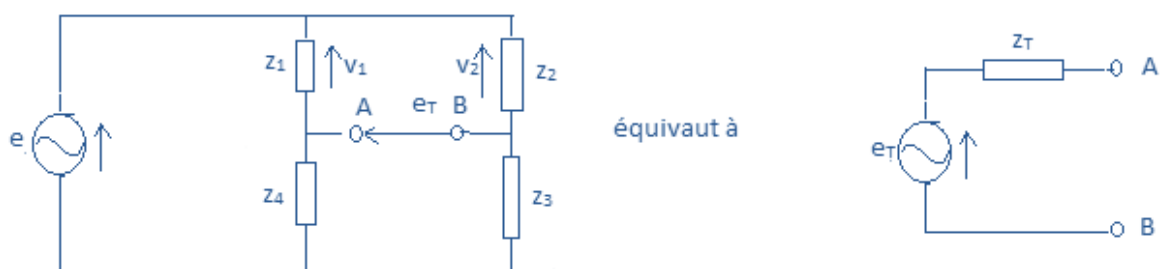


$$\bar{e}_T = v_2 - v_1 = \left(-\frac{z_1}{z_1 + z_4} + \frac{z_2}{z_2 + z_3} \right) \bar{e}$$

$$\bar{e}_T = 0 \quad z_1(z_2 + z_3) = z_2(z_1 + z_4)$$


$$z_1 z_3 = z_2 z_4$$

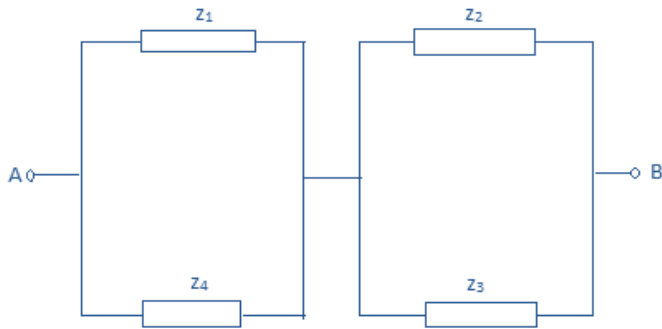


$$z_T = (z_1 // z_4) + (z_2 // z_3)$$

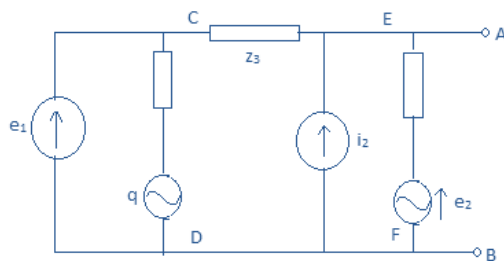

équivalent à

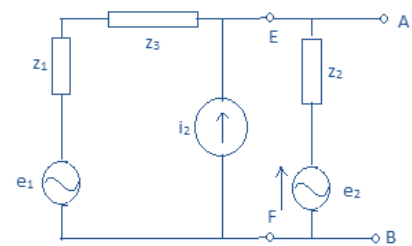

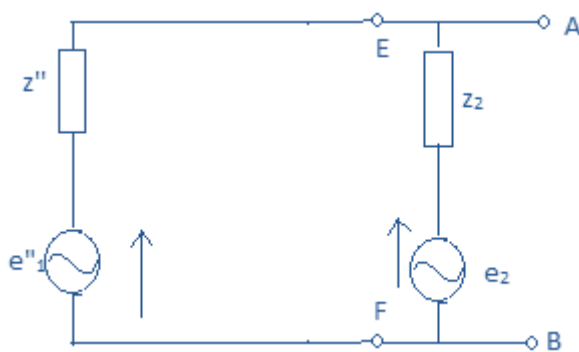
$$\bar{e}_1' = \bar{e}_1 + z_1 \bar{e}_1$$



$$z'' = z_1 + z_3$$

$$\bar{e}_1'' = \bar{e}_1 + (z_1 + z_3) \bar{e}_2 + z_1 \bar{e}_1$$

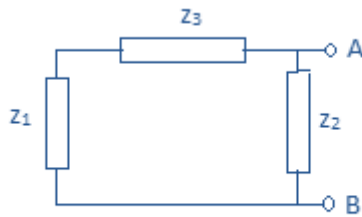La règle pratique nous montre que $z_T = (z_1 + z_3) // z_2$ c'est-à-dire :



D.3 THEOREME DE NORTON



La partie G du circuit ne contenant pas l'impédance z où circule \bar{i} peut être remplacée par un générateur de courant ou de NORTON (\bar{i}_N, z_N) : on a alors


$$\bar{i} = \frac{z_N}{z_N + z} \bar{e}_N$$

u_N est déterminé lors d'un essai en courant continu et z_N est déterminé lors d'un essai à vide ($y_N = \frac{1}{z_N} = \frac{\bar{i}_N}{\bar{u}_0}$). On peut calculer z_N en utilisant la même règle pratique que pour z_T (voir exemple 1 théorie de Thévenin)

Il y a équivalence entre le théorème de Norton et celui de Thévenin avec $\bar{i}_N = \frac{\bar{e}_T}{z_T}$

$$z_N = z_T$$

D.4 THEOREME DE MILLMAN

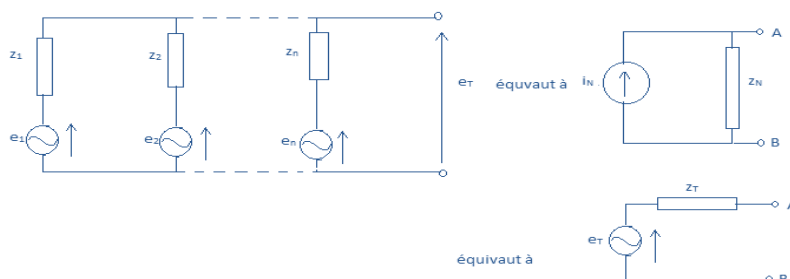



$$u_N = \sum_{k=1}^n \frac{\bar{e}_k}{z_k} = \sum_{k=1}^n y_k \bar{e}_k$$

$$y_N = \sum_{k=1}^n y_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{z_k}$$

$$\bar{e}_T = z_N \bar{i}_N = \left(\sum_{k=1}^n \frac{\bar{e}_k}{z_k} \right) * \frac{1}{(\sum_{k=1}^n y_k)}$$

$$z_T = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{z_k}}$$

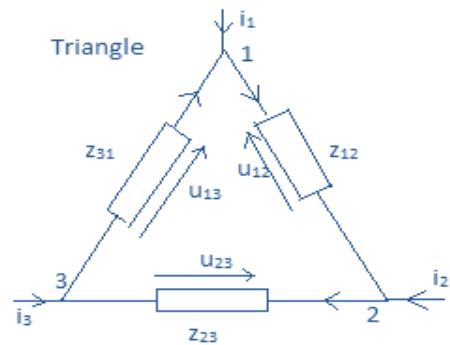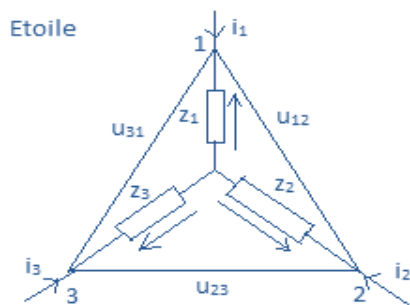E. THEOREME DE KENELLY (Y-Δ) : TRANSFORMATION ETOILE-TRIANGLE



$$(1) \begin{cases} \bar{i}_1 + \bar{i}_2 + \bar{i}_3 = 0 \\ \bar{z}_1 \bar{i}_1 - \bar{z}_2 \bar{i}_2 = \bar{u}_{12} \\ \bar{z}_2 \bar{i}_2 - \bar{z}_3 \bar{i}_3 = \bar{u}_{23} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \bar{u}_{12} + \bar{u}_{23} + \bar{u}_{31} = 0 \\ \frac{\bar{u}_{12}}{z_{12}} - \frac{\bar{u}_{31}}{z_{31}} = \bar{i}_1 \\ -\frac{\bar{u}_{12}}{z_{12}} + \frac{\bar{u}_{23}}{z_{23}} = \bar{i}_2 \end{cases}$$

E.1 TRANSFORMATION (Y-Δ)

D'après (1) on a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1 & -z_2 & 0 \\ 0 & z_2 & -z_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{i}_1 \\ \bar{i}_2 \\ \bar{i}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{u}_{12} \\ \bar{u}_{23} \end{pmatrix}$$

$$\bar{i}_1 = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1 & -z_2 & 0 \\ 0 & z_2 & -z_3 \end{vmatrix}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \bar{u}_{12} & -z_2 & 0 \\ \bar{u}_{23} & z_2 & -z_3 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{z_3 \bar{u}_{12} + z_2 (\bar{u}_{12} + \bar{u}_{23})}{z_2 z_1 + z_3 (z_2 + z_1)}$$

Or $\bar{u}_{12} + \bar{u}_{23} + \bar{u}_{31} = 0$

$$\bar{i}_1 = \frac{z_3 \bar{u}_{12} - z_2 \bar{u}_{31}}{z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3}$$

On voit alors que :

$$Z_{12} = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}{Z_3}$$

$$Z_{23} = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}{Z_1}$$

$$Z_{31} = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}{Z_2}$$

Le numérateur de l'impédance z_{kl} triangle est la somme des points deux a deux des impédances du montage étoile. Le dénominateur de l'impédance z_{kl} triangle est l'impédance étoile relié au nœud opposée de z_{kl} dans le montage.

Il y a donc lieu de faire correspondre les nœuds entre le montage étoile et le montage triangle. On peut avoir plusieurs triangles.

E.2 TRANSFORMATIONS ($\Delta - y$)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ y_{12} & 0 & -y_{31} \\ -y_{12} & y_{23} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{12} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \overline{u_{12}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ y_{12} & 0 & -y_{31} \\ -y_{12} & y_{23} & 0 \end{vmatrix}} * \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \overline{l_1} & 0 & -y_{31} \\ \overline{l_2} & y_{23} & 0 \end{vmatrix}$$


$$= \frac{-y_{31} i_2 + \overline{y_{23}} \overline{l_1}}{y_{12} y_{31} + y_{23} (y_{31} + y_{12})}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow Z_1 &= \frac{y_{23}}{y_{12} y_{23} + y_{23} y_{31} + y_{12} y_{31}} = \frac{\frac{1}{Z_{23}}}{\frac{1}{y_{12} y_{31}} + \frac{1}{y_{23} y_{31}} + \frac{1}{y_{12} y_{31}}} \\ &= \frac{Z_{31} Z_{12}}{Z_{23} + Z_{31} + Z_{12}} \end{aligned}$$

$$\rightarrow Z_2 = \frac{Z_{23} Z_{12}}{Z_{23} + Z_{31} + Z_{12}} Z_3 = \frac{Z_{23} Z_{31}}{Z_{23} + Z_{31} + Z_{12}}$$


Le numérateur de l'impédance z_k étoile est **le produit des deux impédances reliées au nœud k** dans le montage triangle et son dénominateur est la **somme des impédances triangle**.

Exemple : Pont

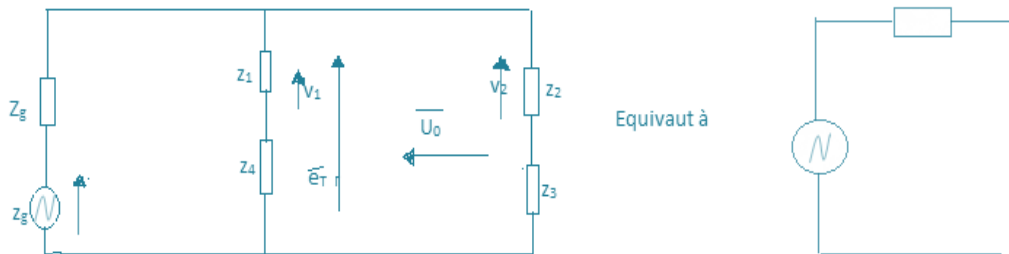


$$\overline{e_T} = \overline{v_1} - \overline{v_2} = \left(\frac{z_2}{z_2 + z_3} - \frac{z_1}{z_1 + z_4} \right) \overline{u}$$
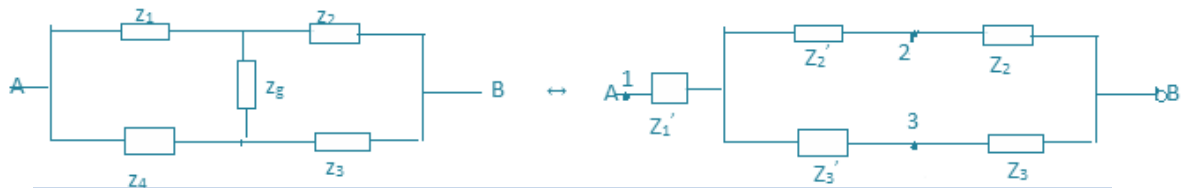
$$\text{Avec } \overline{u} = \frac{(z_1 + z_4)/(z_2 + z_3)}{z_g + (z_1 + z_4)/(z_2 + z_3)} \overline{e_g}$$



$$z'_1 = \frac{z_1 z_4}{z_1 + z_4 + z_g} \quad z'_2 = \frac{z_1 z_g}{z_1 + z_4 + z_g} \quad \text{et} \quad z'_3 = \frac{z_g z_4}{z_1 + z_4 + z_g}$$


EXERCICE

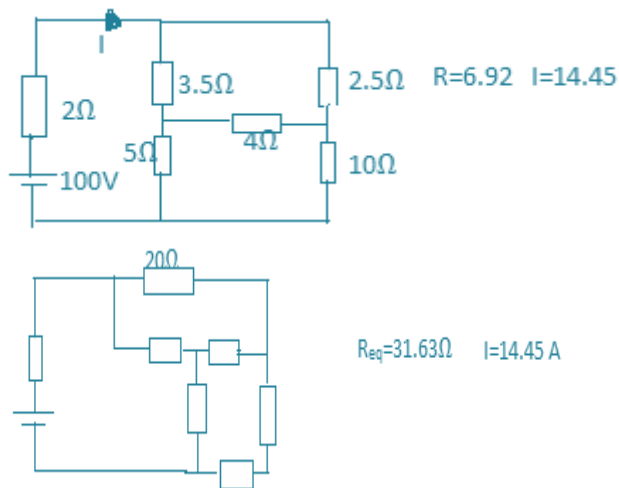

CHAPITRE 5:

LES SYSTEMES TRIPHASES

A- LES SYSTEMES EQUILIBRES

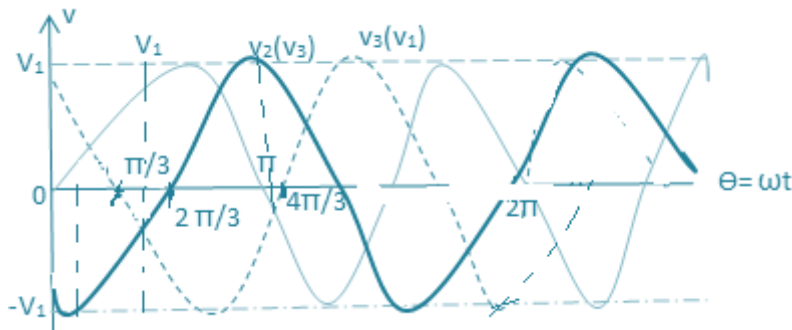

Il s'agit d'un système de tensions sinusoïdales de même fréquence de même amplitude régulièrement déphasé l'un par rapport à l'autre de 120° ($\frac{2\pi}{3}$)


A.1) LES SYSTEMES DIRECTS

$$\begin{aligned} v_1 &= V\sqrt{2}\sin\omega t \\ v_2 &= V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right) \\ v_3 &= V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$$a = 1 \angle 120^\circ ; a^2 = 1 \angle 240^\circ = 1 \angle -120^\circ$$

$(\overline{v_1}; a^2\overline{v_1}; a\overline{v_1})$ et $\overline{v_1} + \overline{v_2} + \overline{v_3} = 0$ est une condition nécessaire mais pas suffisante pour avoir un système déphasé. Donc si cette

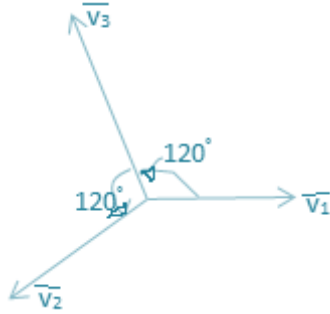condition n'est pas vérifiée on est sûr que le système n'est pas triphasé.




A.2) SYSTEME INVERSE

$$v_1 = V\sqrt{2}\sin\omega t \rightarrow \overline{v_1} = V\angle 0^\circ$$

$$v_2 = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \rightarrow \overline{v_2} = V\angle 120^\circ$$


$$v_3 = V\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right) = \rightarrow \overline{v_3} = V\angle 240^\circ$$

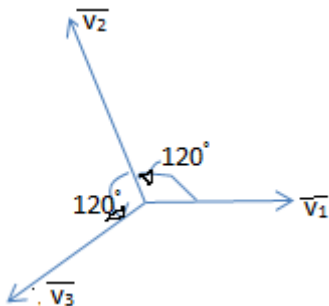Ici on a le système $(\overline{v_1}; a\overline{v_1}; a^2\overline{v_1})$ et $\overline{v_1} + \overline{v_2} + \overline{v_3} = 0$



A.3) TENSION DE COURANT

A.3.1) Montage étoile 4 fils

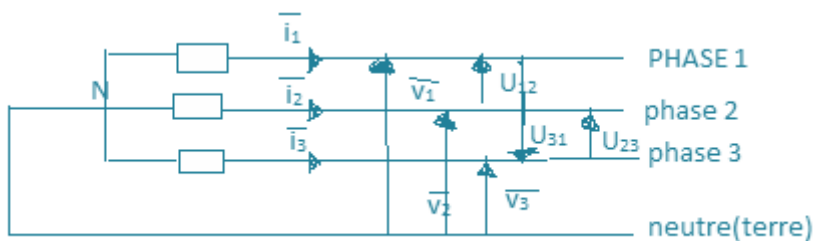

Nous avons accès à deux systèmes de tension. Les tensions $\overline{v_1}, \overline{v_2}$ et $\overline{v_3}$ prises entre phase et neutre ou **tensions simple** et les **tensions composées** u_{12}, u_{23} et u_{31} prises entre deux phases.

$$\text{Alors } u_{12} = \overline{v_1} - \overline{v_2}, u_{23} = \overline{v_2} - \overline{v_3} \text{ et } u_{31} = \overline{v_3} - \overline{v_1}$$

Supposons que l'on est $(\overline{v_1}; a\overline{v_1}; a^2\overline{v_1})$ dans u k on a

$$\overline{u_{12}} = \overline{v_1}(1 - a^2) = \overline{v_1}(1 - \underline{1/240^\circ})$$

$$= \overline{v_1}\left(1 + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= \sqrt{3}\overline{v_1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j * \frac{1}{2}\right)$$

$$\rightarrow \overline{u_{12}} = \overline{v_1} * \sqrt{3}/\underline{30^\circ}$$

Donc $(\vec{v_1}; a^2\vec{v_1}; a\vec{v_1}) \rightarrow (\vec{u_{12}}; a^2\vec{u_{12}}; a\vec{u_{12}})$ avec
 $\vec{u_{12}} = \vec{v_1} \cdot \sqrt{3} \cdot \underline{-30^\circ}$



Dans le système direct, les tensions composées **U** sont en avance de 30° par rapport aux tensions simples et nous avons $\mathbf{U} = \mathbf{V} \cdot \sqrt{3}$

- Pour le système inverse on aura :

$$\vec{u_{12}} = (1 - a) \cdot \vec{v_1} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}j\right) \cdot \vec{v_1} = \vec{v_1} \cdot \sqrt{3} \cdot \underline{-30^\circ}$$

Donc $(\vec{v_1}; a^2\vec{v_1}; a\vec{v_1}) \rightarrow (\vec{u_{12}}; a^2\vec{u_{12}}; a\vec{u_{12}})$ avec
 $\vec{u_{12}} = \vec{v_1} \cdot \sqrt{3} \cdot \underline{-30^\circ}$

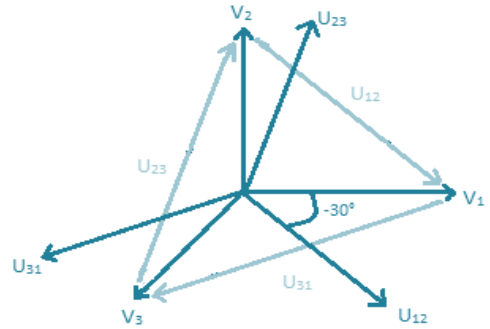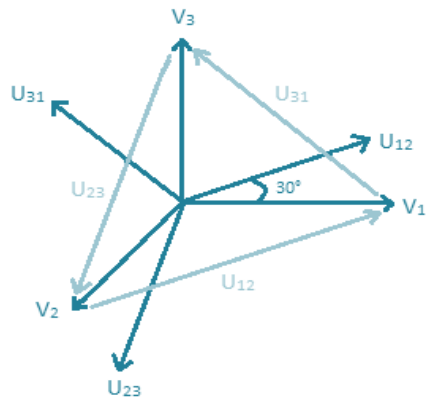Dans le système inverse, les tensions composées **U** sont en retard de 30° par rapport aux tensions simples et nous avons $\mathbf{U} = \mathbf{V} \cdot \sqrt{3}$





(Représentation de Fresnel dans le système inverse et direct)

Les courants de ligne ou de phase i_1, i_2 et i_3 sont les mêmes que dans les enroulements du transformateur.

(Bon à savoir : Un montage à 4 fils se représentera toujours en étoile.)

A.3.2) MONTAGE TRIANGLE :

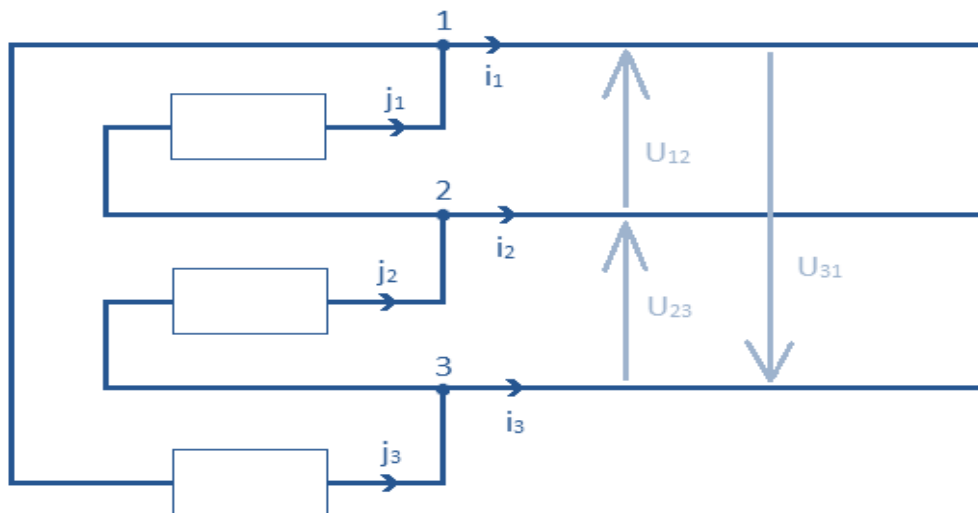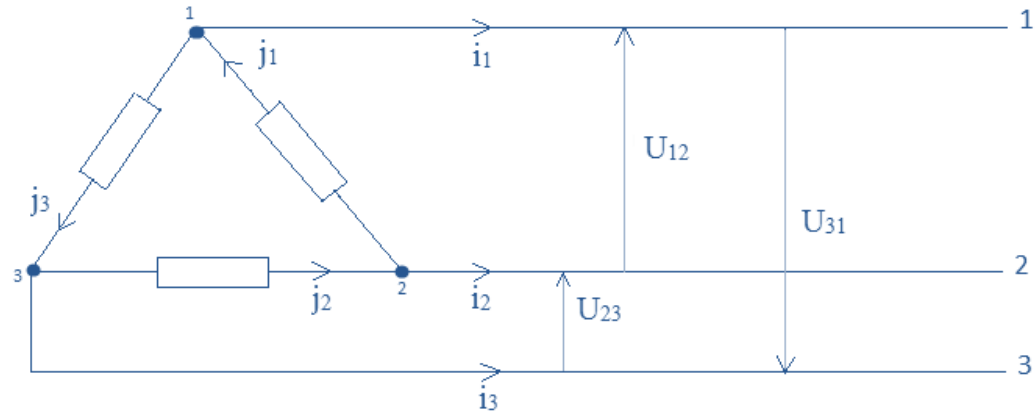

Dans le montage triangle, nous n'avons plus accès qu'aux tensions composées \mathbf{U} . Par contre, les courants de ligne i_1, i_2 et i_3 sont différents des courants des enroulements j_1, j_2 et j_3 . Si le système de tension est toujours équilibré (sauf en cas de défaut), le système de courant peut être équilibré ou non.

Lorsque le système de courant est équilibré, nous aurons

$$i_1 = j_1 - j_3; \quad i_2 = j_2 - j_1; \quad i_3 = j_3 - j_2$$

- *Direct* ($j_1; a^2 j_1; a j_1$)

$$i_1 = (1 - a) \cdot j_1 = j_1 \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$\text{Donc}(j_1; a^2 j_1; a j_1) \rightarrow (i_1; a^2 i_1; a i_1) \text{ avec } i_1 = j_1 \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

- *Inverse* ($j_1; a j_1; a^2 j_1$)

$$i_1 = (1 - a^2) \cdot j_1 = j_1 \cdot \sqrt{3} \angle 30^\circ$$


$$\text{Donc}(j_1; a j_1; a^2 j_1) \rightarrow (i_1; a i_1; a^2 i_1) \text{ avec } i_1 = j_1 \cdot \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

Dans le système direct, les courants de ligne sont en retard de 30° par rapport aux courants dans les enroulements, et c'est le contraire dans le système inverse. Mais dans les deux cas nous avons $\mathbf{I} = \mathbf{J} \cdot \sqrt{3}$

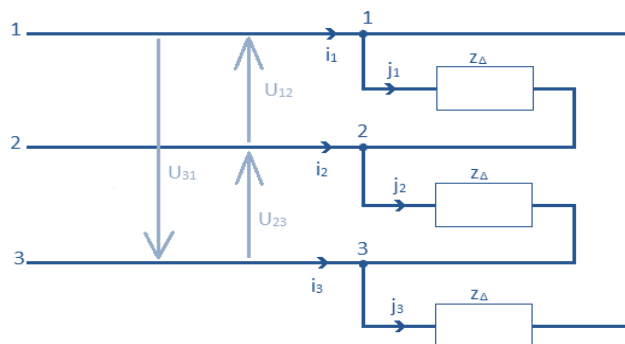B. CHARGES TRIPHASEES EQUILIBREES.

Une charge passive sera dite équilibrée lorsqu'à la même impédance complexe dans chaque phase ; si c'est une charge active nous devons avoir la même puissance et le même $\cos\varphi$.

B.1) RESEAU 3 FILS ALIMENTANT UNE CHARGE Δ




$$i_1 = j_1 - j_3; \quad i_2 = j_2 - j_1; \quad i_3 = j_3 - j_2$$

Remarque : Une alimentation 3 fils peut être triangle ou étoile sans neutre; dans tous les cas nous n'avons accès qu'aux tensions composées.

On a : $\vec{j}_1 = \vec{u}_{12} / z_{\Delta}$ $\vec{j}_2 = \vec{u}_{23} / z_{\Delta}$ $\vec{j}_3 = \vec{u}_{31} / z_{\Delta}$

- $(j_1 ; a^2 j_1 ; a j_1) \rightarrow (i_1 ; a^2 i_1 ; a i_1)$ avec $i_1 = j_1 \cdot \sqrt{3}$. $\angle -30^\circ$
- $(j_1 ; a j_1 ; a^2 j_1) \rightarrow (i_1 ; a i_1 ; a^2 i_1)$ avec $i_1 = j_1 \cdot \sqrt{3}$. $\angle 30^\circ$

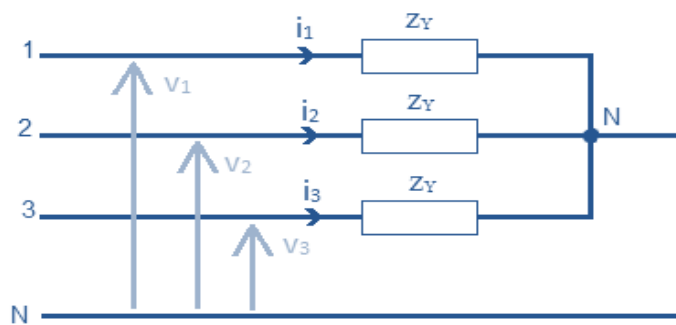
B.2) RESEAU 4 FILS ALIMENTANT UNE CHARGE Y



On a : $\vec{i}_1 = \vec{v}_1 / z_Y$ $\vec{i}_2 = \vec{v}_2 / z_Y$ $\vec{i}_3 = \vec{v}_3 / z_Y$


Le système $(i_1 ; i_2 ; i_3)$ est **équilibré** parce que la charge est équilibrée.

B.3) CIRCUIT EQUIVALENT A UN CONDUCTEUR.

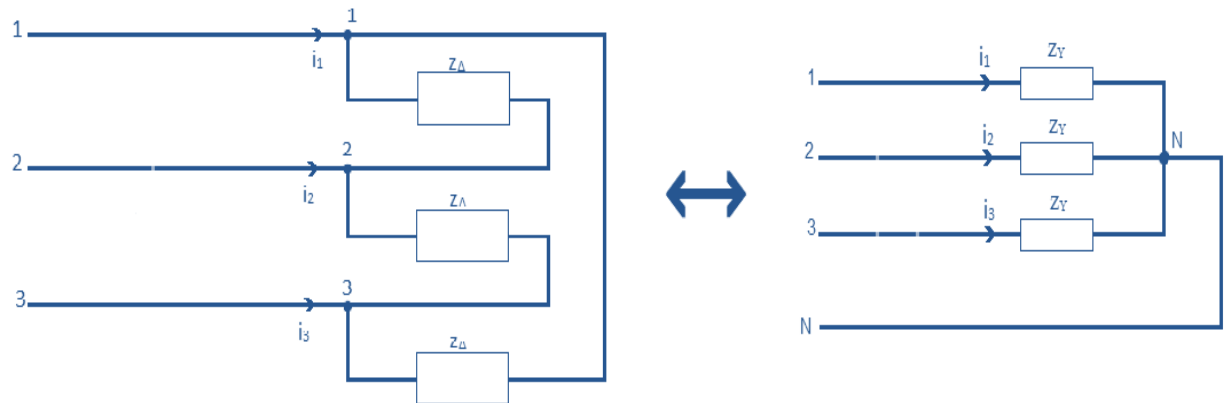

Kenelly: $z_Y = z_{\Delta}^2 / 3z_{\Delta} \Rightarrow z_Y = z_{\Delta} / 3$.

D'où le circuit équivalent

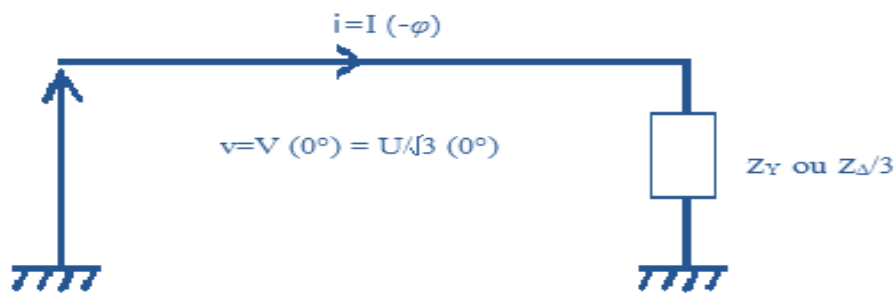

$$\vec{i} = \vec{v} / z_Y = 3\vec{v} / z_{\Delta}$$

$$\vec{v}_1 = V \angle \psi \quad ; \vec{v}_2 = V \angle \psi - 120^\circ$$

Exemple : Un réseau 3 fils de 220 V alimente une charge $z_{\Delta} = 11 \angle 45^\circ \Omega$.

Solution :


$$U = 220 \Rightarrow V = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127 \text{ V}$$

$$I = \frac{3 \cdot 127}{11 (45^\circ)} = 34.64 \angle -45^\circ \text{ A}$$

C- CHARGES DESEQUILIBRES

Même si la charge est déséquilibrée, le système des tensions d'alimentation lui, restera toujours équilibré (par construction)

C-1- SYSTEME 3 FILS ALIMENTANT CHARGE Δ

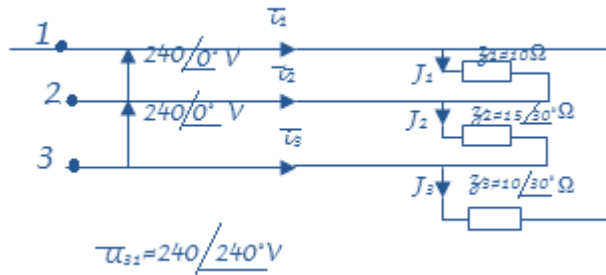

Comme dans le cas de charge Δ équilibré on a :

$$J_1 = \frac{\sigma_{12}}{z_1} \quad J_2 = \frac{\sigma_{23}}{z_2} \quad J_3 = \frac{\sigma_{31}}{z_3} \rightarrow J_1 + J_2 + J_3 \neq 0$$


Le système des courants j n'est plus équilibré. On a aussi : $\bar{i}_1 = j_1 - j_2$ $\bar{i}_2 = j_3 - j_2$ $\bar{i}_3 = j_2 - j_1 \rightarrow \bar{i}_1 + \bar{i}_2 + \bar{i}_3 = 0$ (c'est nécessaire pas suffisant)

Le système de courants de ligne n'est pas équilibré. Lorsqu'on est alimenté par un réseau 3 fils, la somme des courants de ligne est nulle.

On a :

$$\begin{aligned} \bar{j}_1 &= 24 \angle 120^\circ \quad \bar{j}_2 = 16 \angle 30^\circ \quad \bar{j}_3 = 24 \angle 210^\circ \\ \bar{j}_1 + \bar{j}_2 + \bar{j}_3 &= 25,30 \angle 138,43^\circ \text{ A} \neq 0 \\ \bar{i}_1 &= 33,94 \angle 75^\circ \text{ A} \quad \bar{i}_2 = 28,84 \angle -26,31^\circ \text{ A} \quad \bar{i}_3 = 40 \angle -150^\circ \text{ A} \\ \bar{i}_1 + \bar{i}_2 + \bar{i}_3 &= 1,13 \cdot 10^{-3} \angle -105^\circ \text{ A} \approx 0 \end{aligned}$$

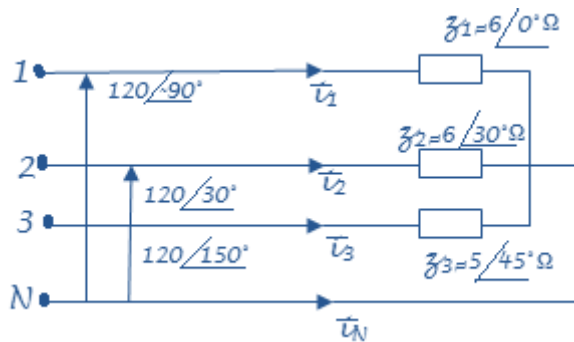C-2- RESEAU 4 FILS ALIMENTANT UNE CHARGE Y




D'après la loi des mailles, $\bar{i}_N = -(\bar{i}_1 + \bar{i}_2 + \bar{i}_3)$; le courant de neutre n'est plus nul de le système de courant de ligne n'est pas équilibré. Mais, comme dans le cas d'une charge équilibrée, on a :

$$\begin{aligned}\bar{i}_1 &= \frac{\bar{v}_1}{z_1} = 20 \angle -90^\circ \text{ A} \\ \bar{i}_2 &= \frac{\bar{v}_2}{z_2} = 20 \angle 0^\circ \text{ A} \quad \rightarrow \quad \bar{i}_N = 14,15 \angle -157^\circ \text{ A} \\ \bar{i}_3 &= \frac{\bar{v}_3}{z_3} = 24 \angle 105^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

C-3- RESEAU HORS FILS ALIMENTANT UNE CHARGE Y DEPLACEMENT DU POINT NEUTRE (N)

D'après les

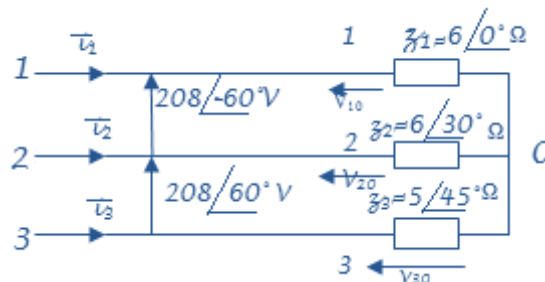nœuds, $\bar{i}_1 + \bar{i}_2 + \bar{i}_3 = 0$



Donc le resultat précédent (3 fils) est toujours valable, mais le système $(\bar{i}_1, \bar{i}_2, \bar{i}_3)$ n'est pas équilibré. Par contre, O n'est plus le point neutre car $V_O \neq 0$: il y a déplacement du point neutre.

$$\left. \begin{aligned}\bar{v}_{10} &= \bar{v}_1 - \bar{v}_0 = z_1 \cdot \bar{i}_1 \\ \bar{v}_{20} &= \bar{v}_2 - \bar{v}_0 = z_2 \cdot \bar{i}_2 \\ \bar{v}_{30} &= \bar{v}_3 - \bar{v}_0 = z_3 \cdot \bar{i}_3\end{aligned} \right\} 1 \rightarrow 2 \left\{ \begin{aligned}\bar{i}_1 &= \frac{\bar{v}_1 - \bar{v}_0}{z_0} \\ \bar{i}_2 &= \frac{\bar{v}_2 - \bar{v}_0}{z_0}\end{aligned} \right.$$

$$1) \Rightarrow \overline{v_1} + \overline{v_2} + \overline{v_3} - 3\overline{v_0} = \overline{z_1 i_1} + \overline{z_2 i_2} + \overline{z_3 i_3}$$

$$\Rightarrow \overline{v_0} = -\frac{1}{3}(\overline{z_1 v_1} + \overline{z_2 v_2} + \overline{z_3 v_3})$$

Car $\overline{v_1} + \overline{v_2} + \overline{v_3} = 0$ (car le système de tension est toujours équilibré)

$$2) \Rightarrow \overline{i_1} + \overline{i_2} + \overline{i_3} = 0 \equiv y_1(v_1 - v_0) + y_2(v_2 - v_0) + y_3(v_3 - v_0) = 0$$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{y_1 v_1 + y_2 v_2 + y_3 v_3}{y_1 + y_2 + y_3}$$

D'après la loi des mailles on a :

$$\overline{i_1} = \overline{I_1} \quad \overline{i_2} = -\overline{I_1} + \overline{I_2} \quad \overline{i_3} = -\overline{I_2}$$

la matrice est alors

$$\begin{pmatrix} z_1 + z_2 & -z_2 \\ -z_2 & z_2 + z_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{V_{12}} \\ \overline{V_{23}} \end{pmatrix}$$

$$\overline{I_1} = \frac{\begin{vmatrix} \overline{V_{12}} & -z_2 \\ \overline{V_{23}} & z_2 + z_3 \end{vmatrix}}{z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3} = 23,27 / -38,98^\circ \text{ A}$$

$$\overline{I_2} = \frac{\begin{vmatrix} z_1 + z_2 & \overline{V_{12}} \\ -z_2 & \overline{V_{23}} \end{vmatrix}}{z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3} = 26,52 / -3,63^\circ \text{ A}$$

Donc $\overline{i_1} = 23,27 / -38,98^\circ \text{ A}$ $\overline{i_2} = 15,411 / 57,127^\circ \text{ A}$

$$\overline{i_3}=26,52/176,37^\circ \text{ A} \quad \overline{v_0}=28,04/99,37^\circ \text{ V}$$

D- PUISSANCE EN COURANT ALTERNATIF TRIPHASE

D-1) DÉFINITIONS

$$\overline{v_1}=V/0^\circ \quad \overline{v_2}=V/-120^\circ \quad \overline{v_3}=V/-240^\circ$$

$$\overline{i_1}=I_1/-\varphi_1 \quad \overline{i_2}=I_2/-120^\circ-\varphi_2 \quad \overline{i_3}=I_3/-120^\circ-\varphi_3$$

D-1-1) Puissance active

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T (v_1 i_1 + v_2 i_2 + v_3 i_3) dt$$

$$\Rightarrow P = V(I_1 \cos \varphi_1 + I_2 \cos \varphi_2 + I_3 \cos \varphi_3)$$

Charge équilibrée

$$P = 3V \cos \varphi = UI\sqrt{3} \cos \varphi$$

φ est le déphasage entre courant de ligne et tensions simples.

Explication: $U_{12}=U/0^\circ \Rightarrow V_1=V/90^\circ \Rightarrow i_1=I_1/30^\circ-\varphi_1$
 $\varphi \in [-90^\circ, 90^\circ]$ car $P > 0(\text{tjrs}) \Rightarrow \cos \varphi > 0$

D-1-2) Puissance réactive Q et puissance apparente S

$$Q = V(I_1 \sin \varphi_1 + I_2 \sin \varphi_2 + I_3 \sin \varphi_3)$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Charge équilibrée

$$Q = 3V I \sin \varphi = UI\sqrt{3} \sin \varphi$$

$$S = 3VI = UI\sqrt{3}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \quad \sin \varphi = \frac{Q}{S} \quad \tan \varphi = \frac{Q}{P}$$

N.B : Lorsqu'on alimente une installation électrique à l'aide d'un système triphasé, on devra procéder autant que possible à un équilibrage de phase c'est-à-dire $P_1=P_2=P_3$ et $Q_1=Q_2=Q_3$ (même puissance active et même puissance réactive).

On pourra alors définir le $\cos\varphi$.

